

# Esquema 001 · Multifilar: completa las conexiones

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____


**Esquema funcional**

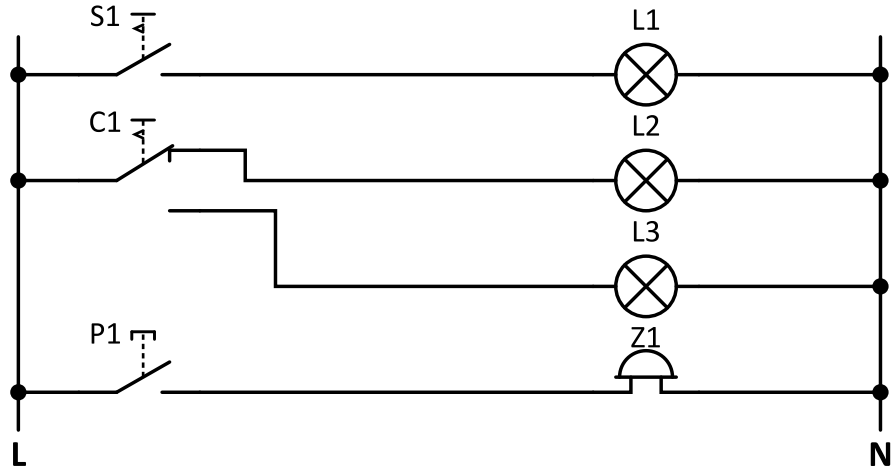


**Esquema unifilar (planta)**

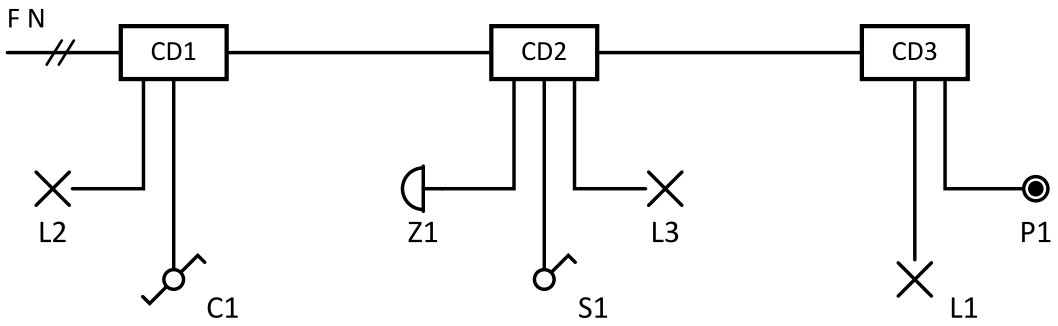


**Esquema multifilar (montaje)**

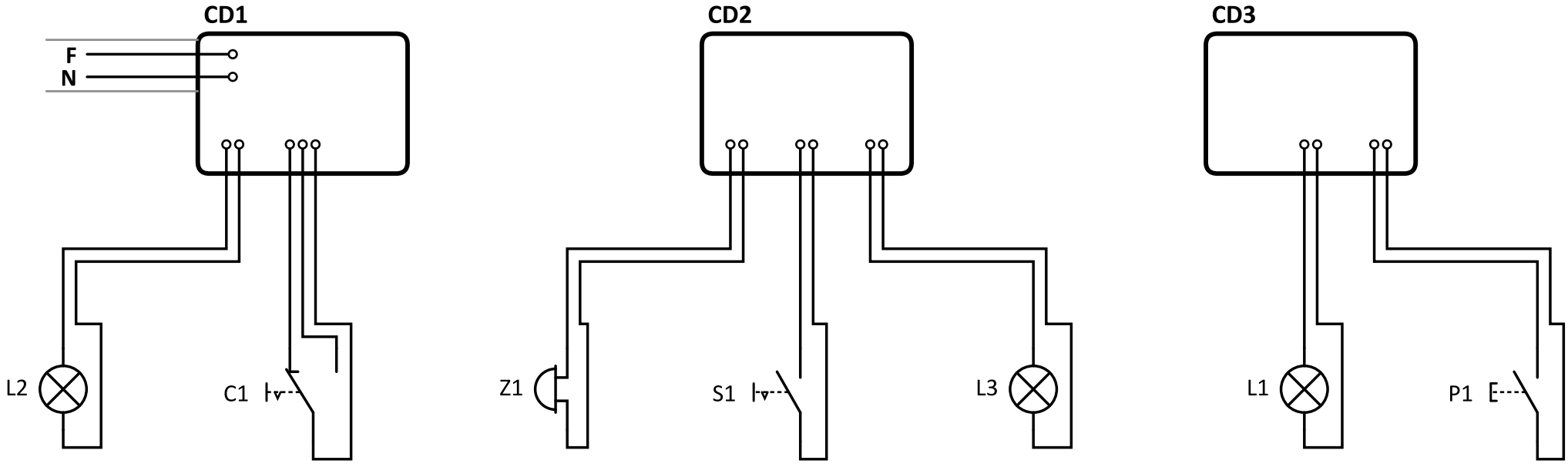

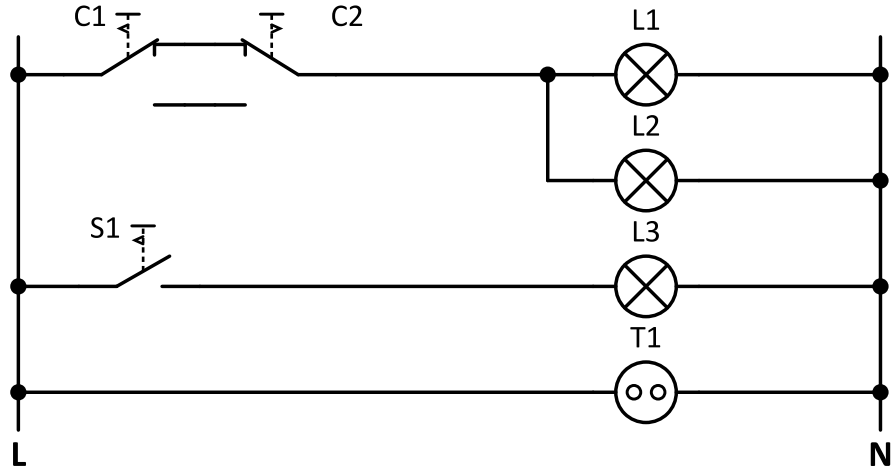

1. Dibuja los conductores por los tubos entre cajas. 2. Haz las conexiones dentro de CD1, CD2 y CD3.

3. Marca cada empalme con un punto ●. 4. Fase en marrón, neutro en azul. 5. Guíate por el funcional y el unifilar.


# Esquema 002 · Multifilar: completa las conexiones

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____


**Esquema funcional**




**Esquema unifilar (planta)**

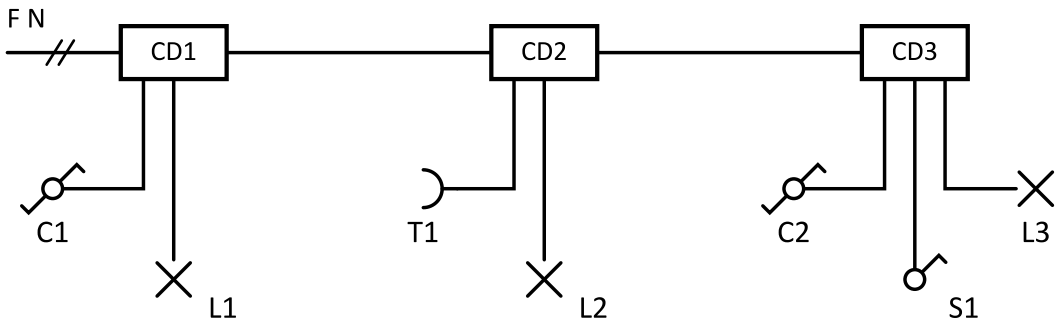


**Esquema multifilar (montaje)**

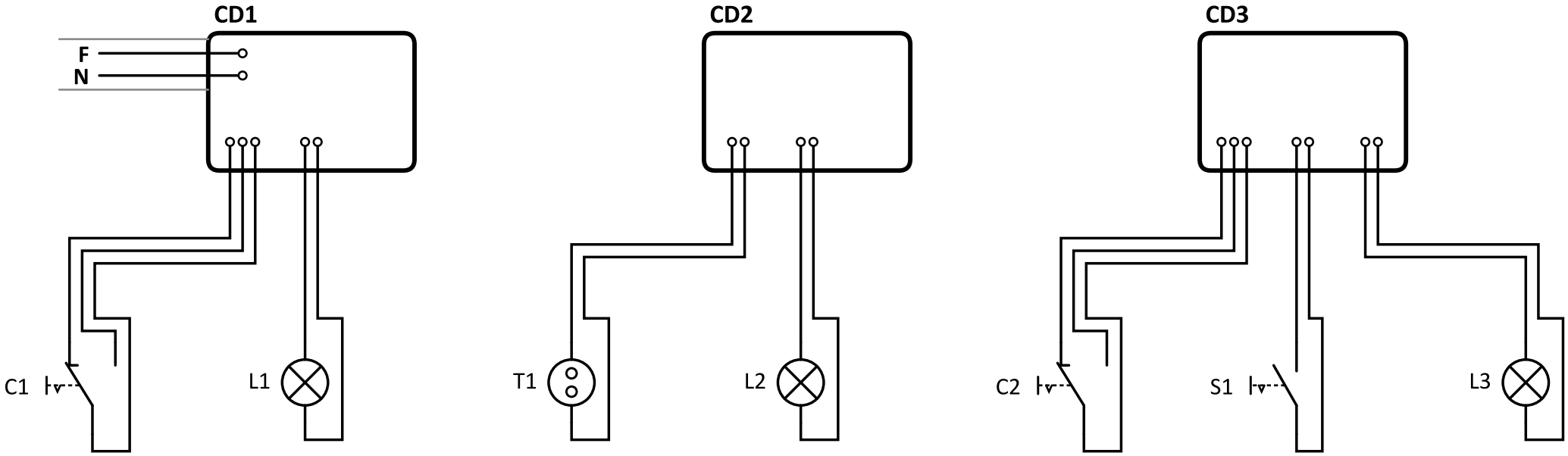

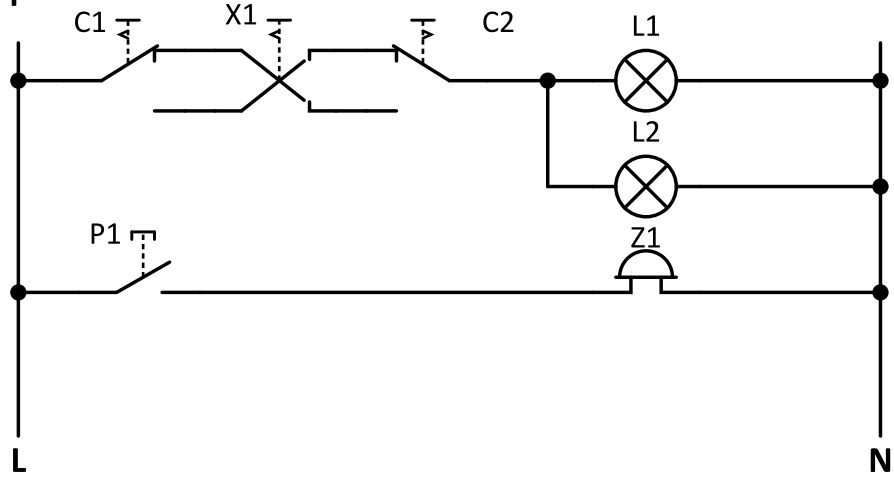

1. Dibuja los conductores por los tubos entre cajas. 2. Haz las conexiones dentro de CD1, CD2 y CD3.

3. Marca cada empalme con un punto ●. 4. Fase en marrón, neutro en azul. 5. Guíate por el funcional y el unifilar.


# Esquema 003 · Multifilar: completa las conexiones

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____


**Esquema funcional**




**Esquema unifilar (planta)**

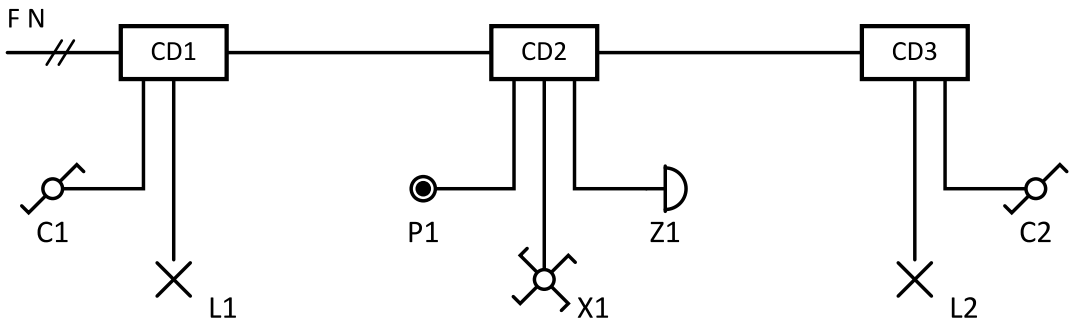


**Esquema multifilar (montaje)**

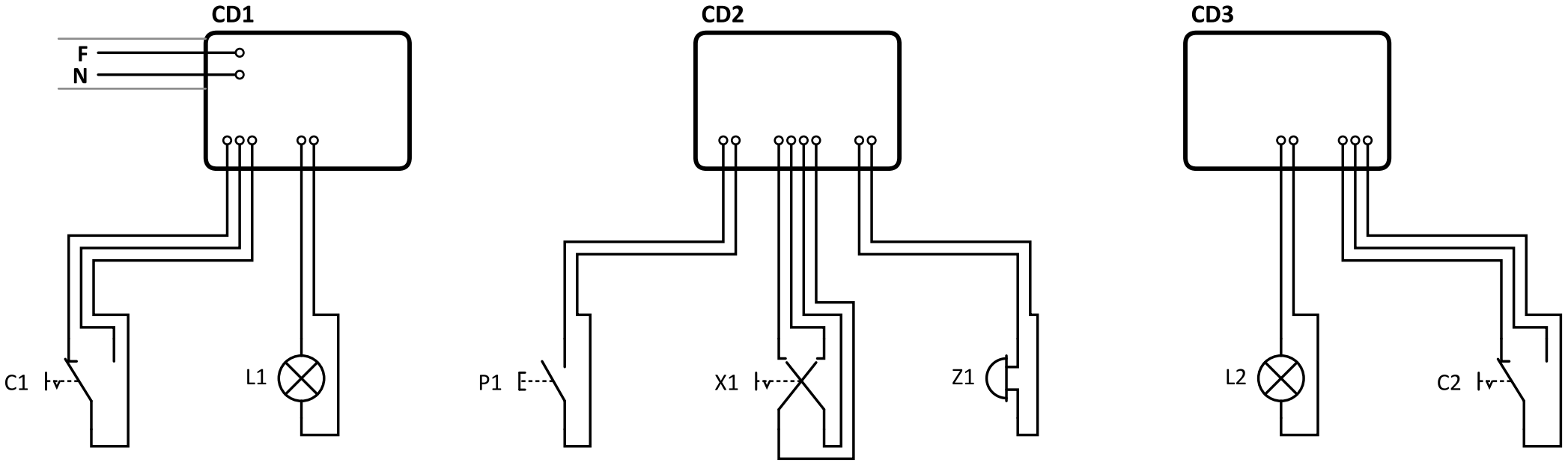

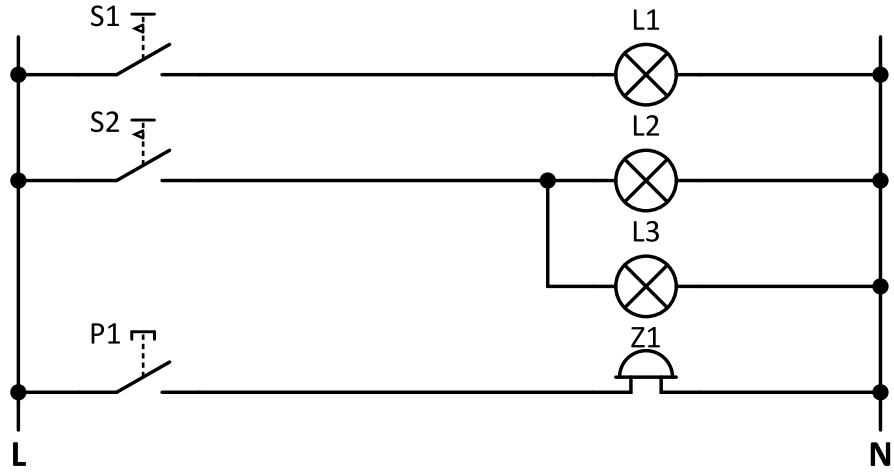

1. Dibuja los conductores por los tubos entre cajas. 2. Haz las conexiones dentro de CD1, CD2 y CD3.

3. Marca cada empalme con un punto ●. 4. Fase en marrón, neutro en azul. 5. Guíate por el funcional y el unifilar.


# Esquema 004 · Multifilar: completa las conexiones

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____


**Esquema funcional**




**Esquema unifilar (planta)**

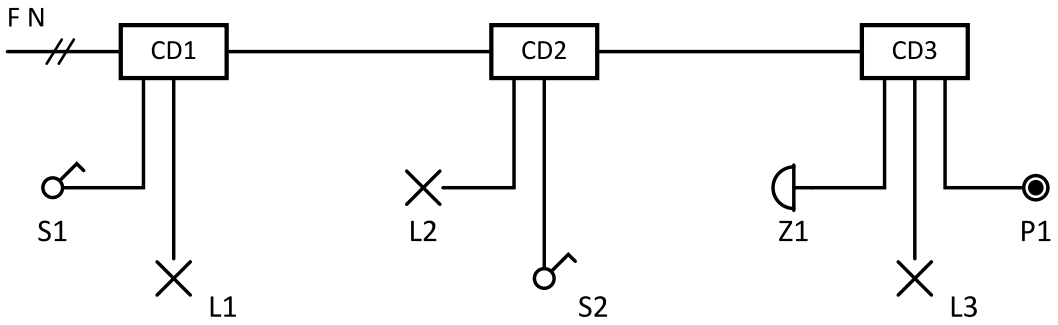


**Esquema multifilar (montaje)**

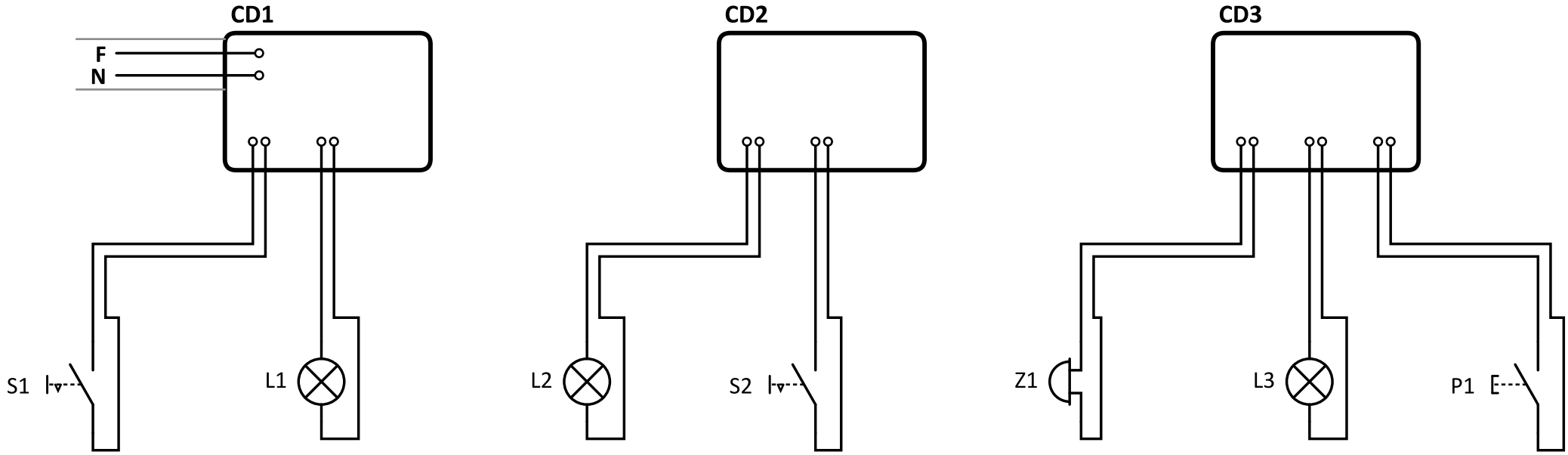

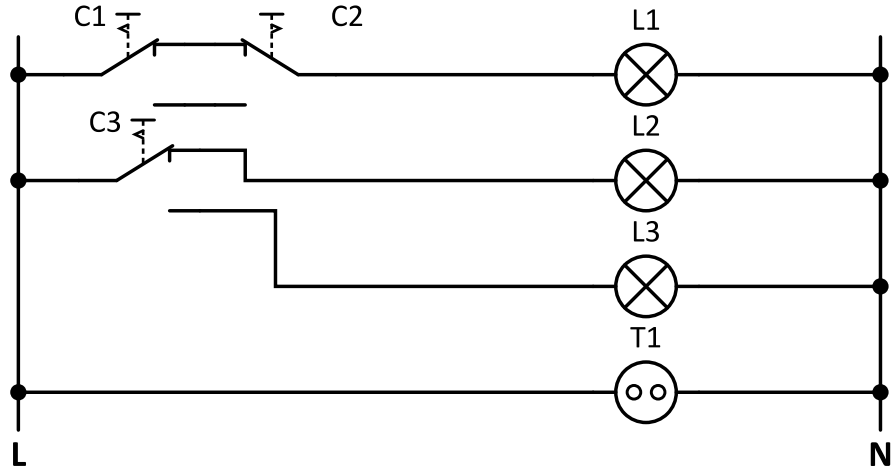

1. Dibuja los conductores por los tubos entre cajas. 2. Haz las conexiones dentro de CD1, CD2 y CD3.

3. Marca cada empalme con un punto ●. 4. Fase en marrón, neutro en azul. 5. Guíate por el funcional y el unifilar.


# Esquema 005 · Multifilar: completa las conexiones

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____


**Esquema funcional**




**Esquema unifilar (planta)**

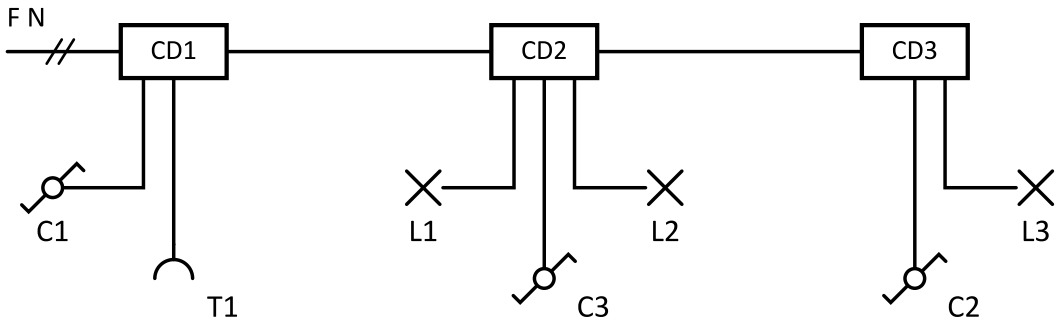


**Esquema multifilar (montaje)**

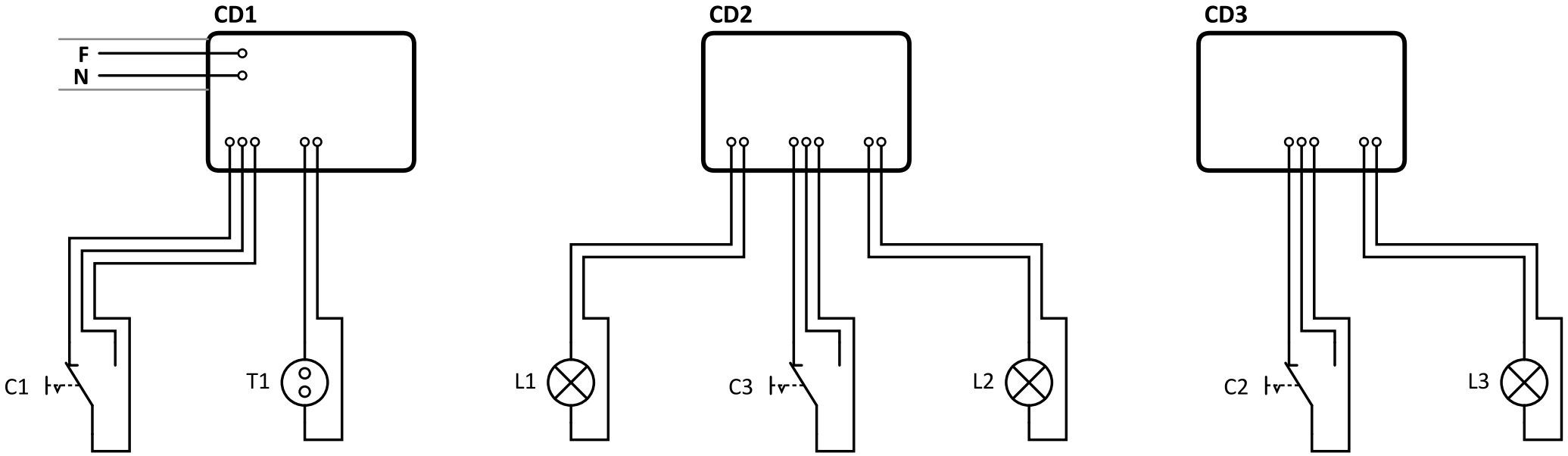

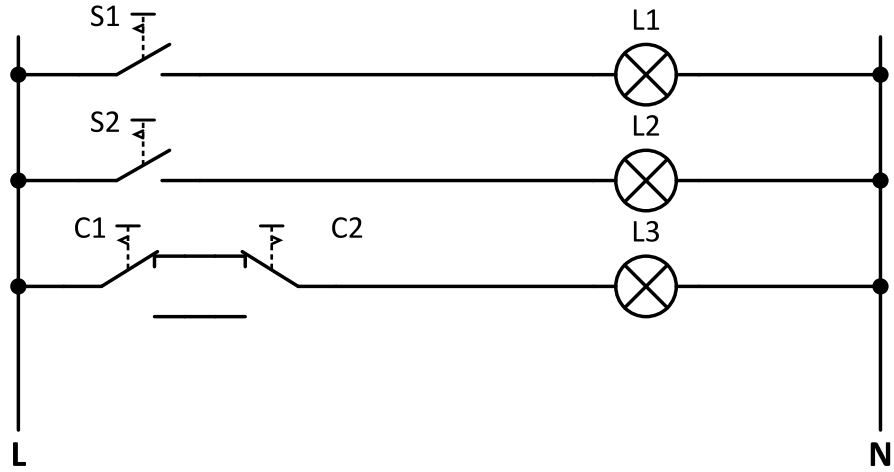

1. Dibuja los conductores por los tubos entre cajas. 2. Haz las conexiones dentro de CD1, CD2 y CD3.

3. Marca cada empalme con un punto ●. 4. Fase en marrón, neutro en azul. 5. Guíate por el funcional y el unifilar.


# Esquema 006 · Multifilar: completa las conexiones

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____


**Esquema funcional**




**Esquema unifilar (planta)**

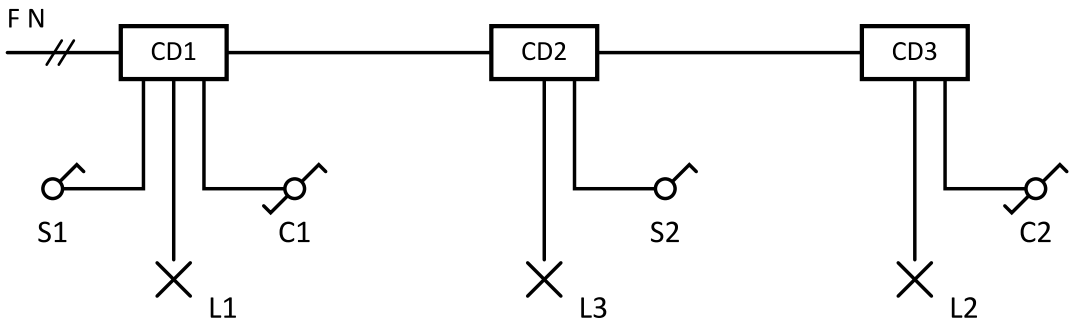


**Esquema multifilar (montaje)**

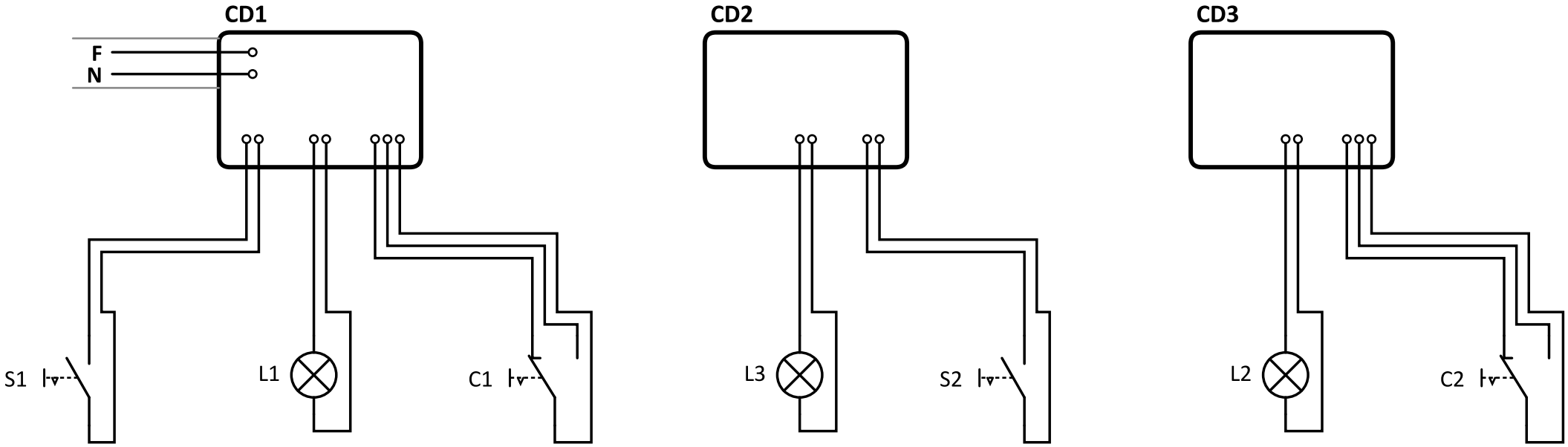


1. Dibuja los conductores por los tubos entre cajas. 2. Haz las conexiones dentro de CD1, CD2 y CD3.

3. Marca cada empalme con un punto ●. 4. Fase en marrón, neutro en azul. 5. Guíate por el funcional y el unifilar.