

Esquema 014 · Marcha-paro de motor (KM1): SOLUCIÓN

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

Circuito de potencia

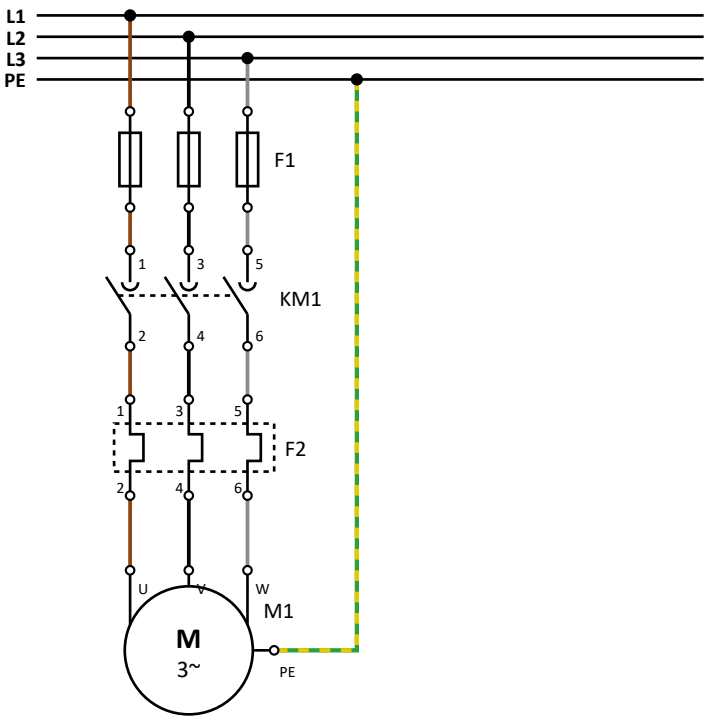

Circuito de mando

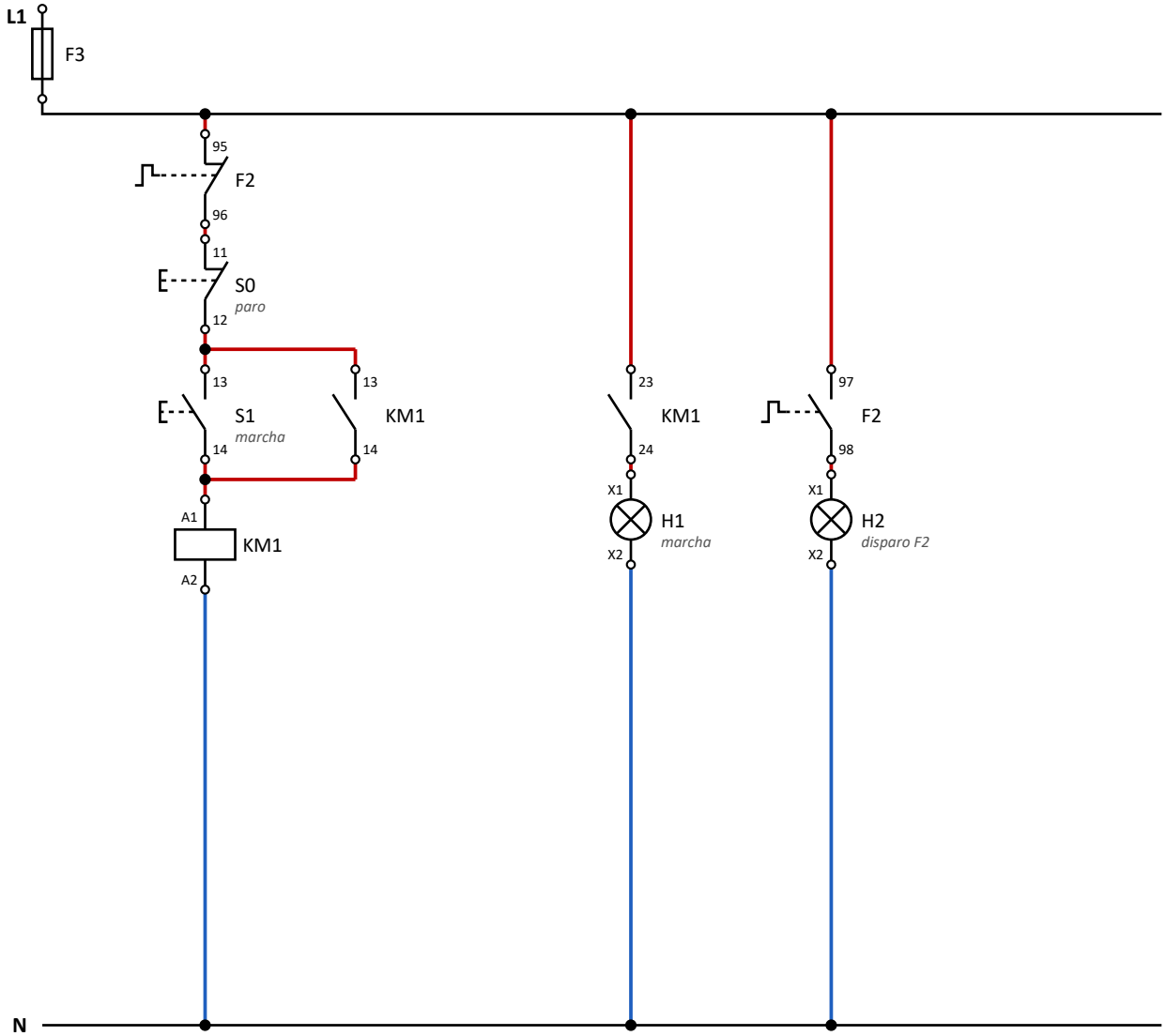

Funcionamiento: Al pulsar S1 se excita la bobina de KM1, que cierra sus contactos principales y el motor arranca. El contacto auxiliar KM1 (13-14), en paralelo con S1, realimenta la bobina: al soltar S1 el motor sigue en marcha (autoenclavamiento). S0 o el disparo del relé térmico F2 (95-96) cortan la bobina y paran el motor. H1 señaliza motor en marcha y H2 el disparo por sobrecarga (F2 97-98).

Potencia: L1 marrón · L2 negro · L3 gris · PE verde-amarillo. **Mando: rojo · Neutro: azul.** **● = derivación (empalme).**