

Esquema 015 · Marcha-paro desde dos puntos: SOLUCIÓN

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

Circuito de potencia

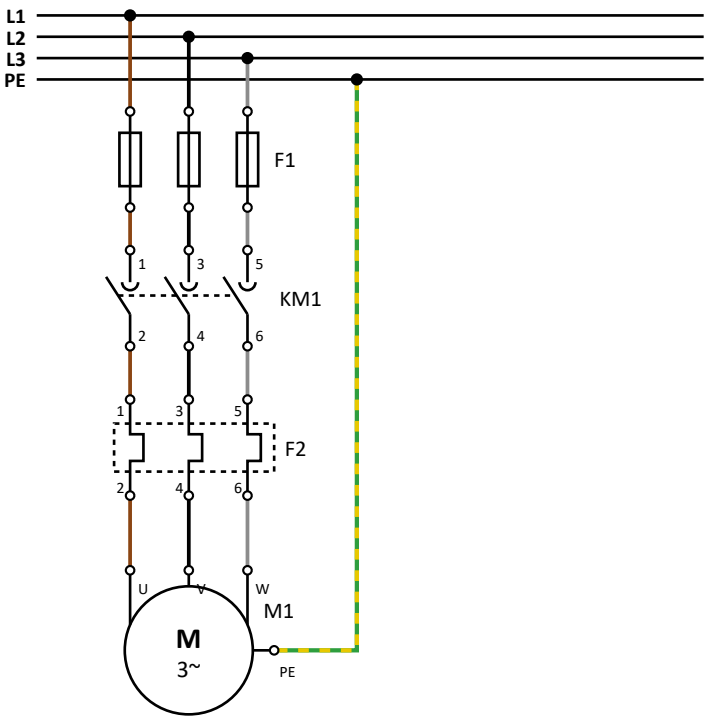

Circuito de mando

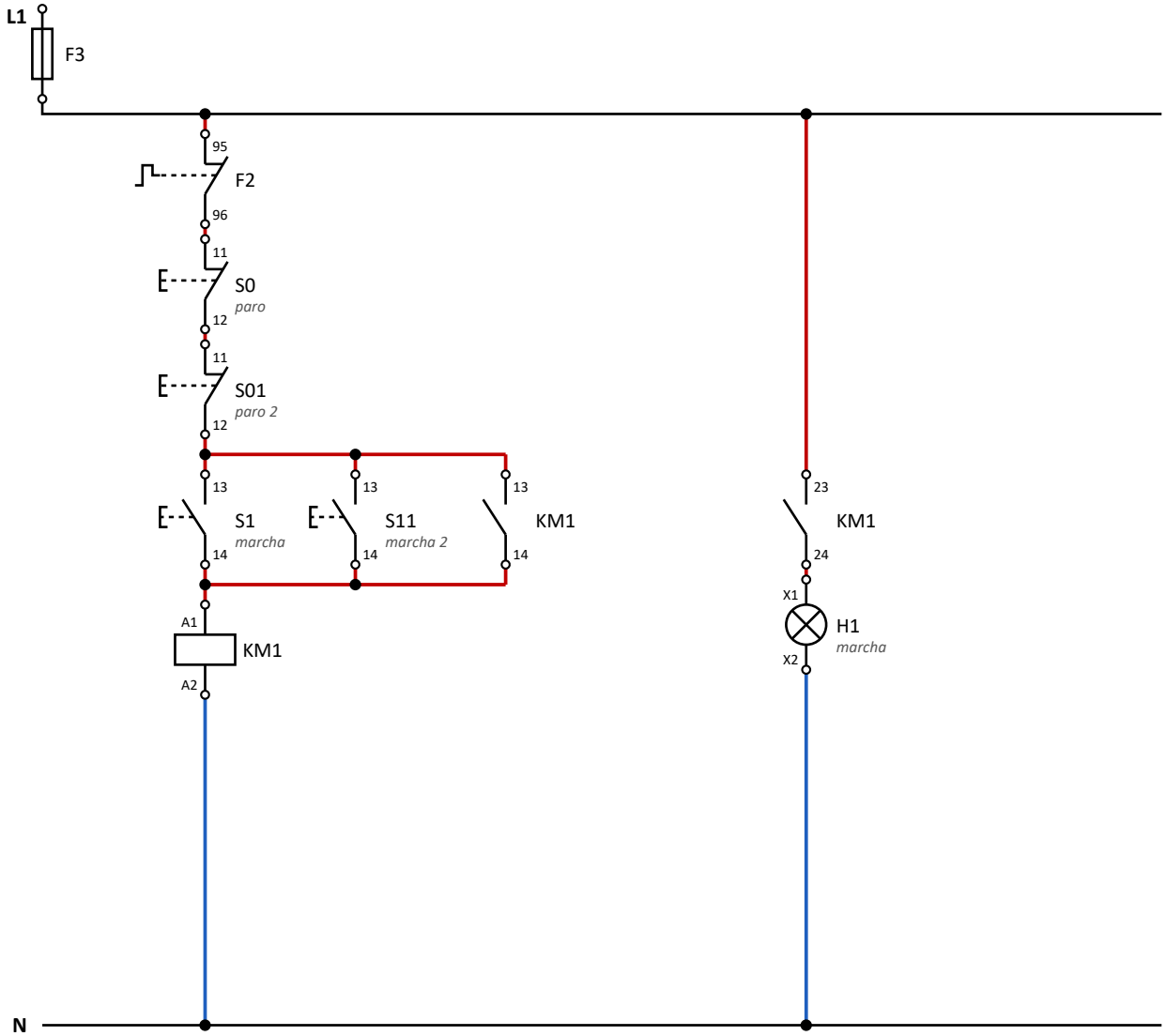

Funcionamiento: El motor se pone en marcha desde dos puntos (S1 o S11) y se para desde cualquiera de ellos (S0 o S01). Los pulsadores de marcha van en paralelo entre sí y con el contacto de realimentación KM1 (13-14); los de paro van en serie. F2 protege el motor contra sobrecargas. H1 señaliza motor en marcha.

Potencia: L1 marrón · L2 negro · L3 gris · PE verde-amarillo. **Mando: rojo · Neutro: azul.** **● = derivación (empalme).**