

Esquema 015 · Marcha-paro desde dos puntos: completa las conexiones

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

Circuito de potencia

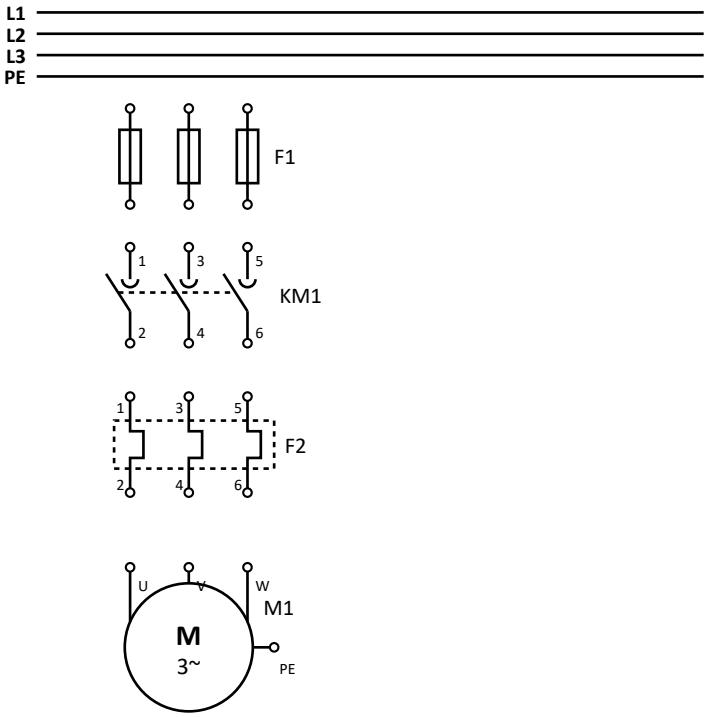

Circuito de mando

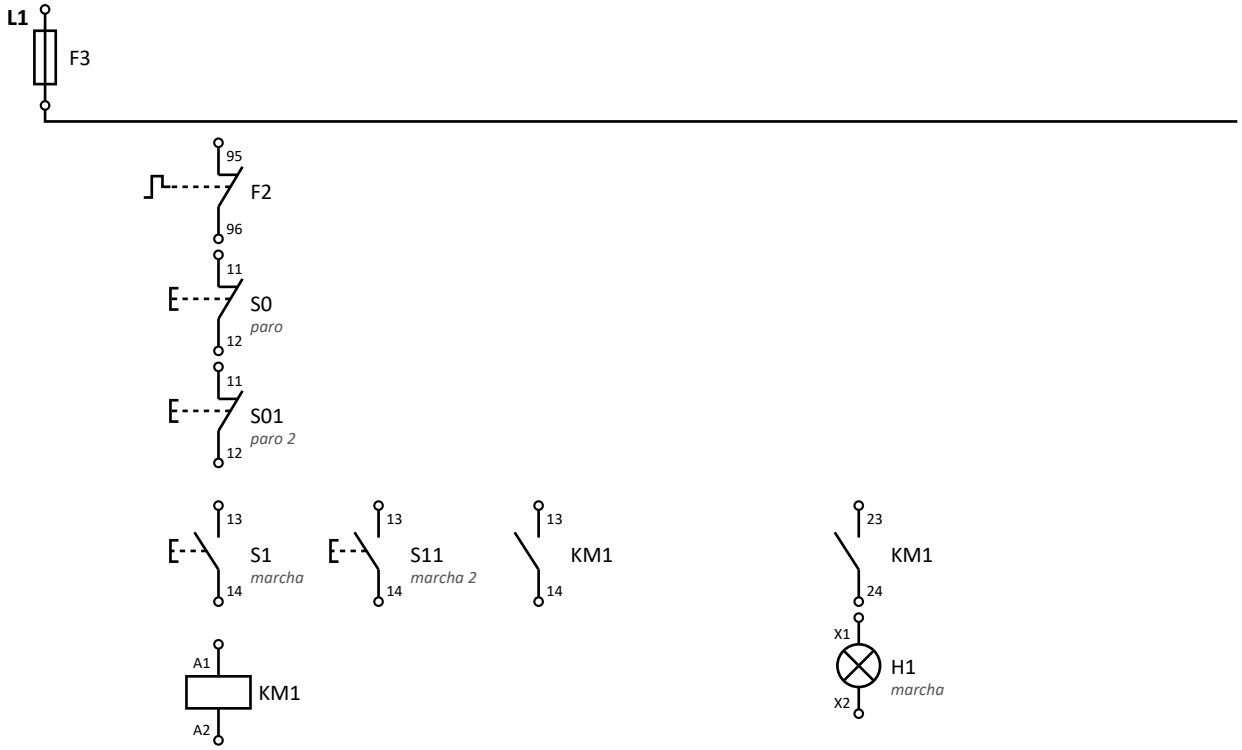

Funcionamiento: El motor se pone en marcha desde dos puntos (S1 o S11) y se para desde cualquiera de ellos (S0 o S01). Los pulsadores de marcha van en paralelo entre sí y con el contacto de realimentación KM1 (13-14); los de paro van en serie. F2 protege el motor contra sobrecargas. H1 señaliza motor en marcha.

1. Completa el circuito de potencia: une la línea con F1, los contactores, el relé térmico y el motor (no olvides el PE).
2. Completa el circuito de mando según el funcionamiento. 3. Marca cada derivación con un punto ●.
4. Colores: L1 marrón, L2 negro, L3 gris, PE verde-amarillo; mando rojo, neutro azul.