

Esquema 016 · Marcha continua y por impulsos: SOLUCIÓN

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

Circuito de potencia

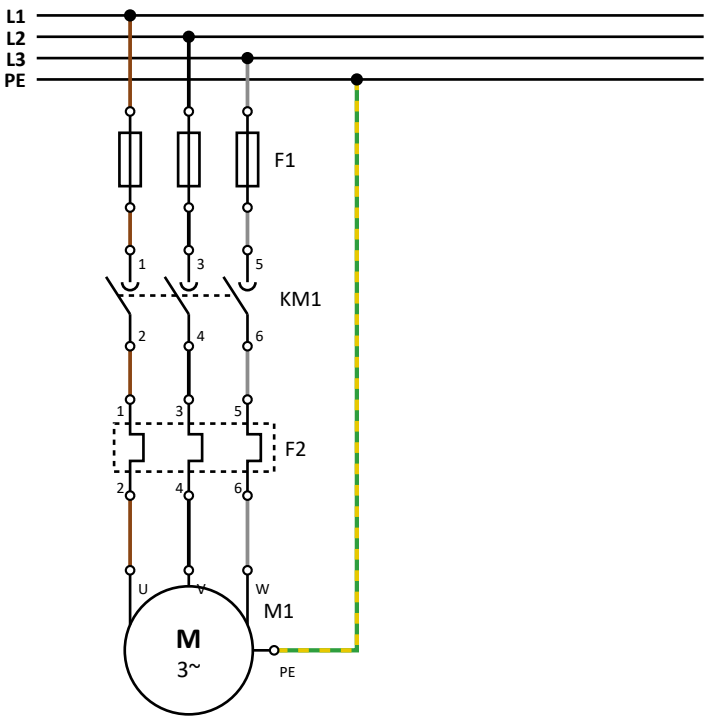

Circuito de mando

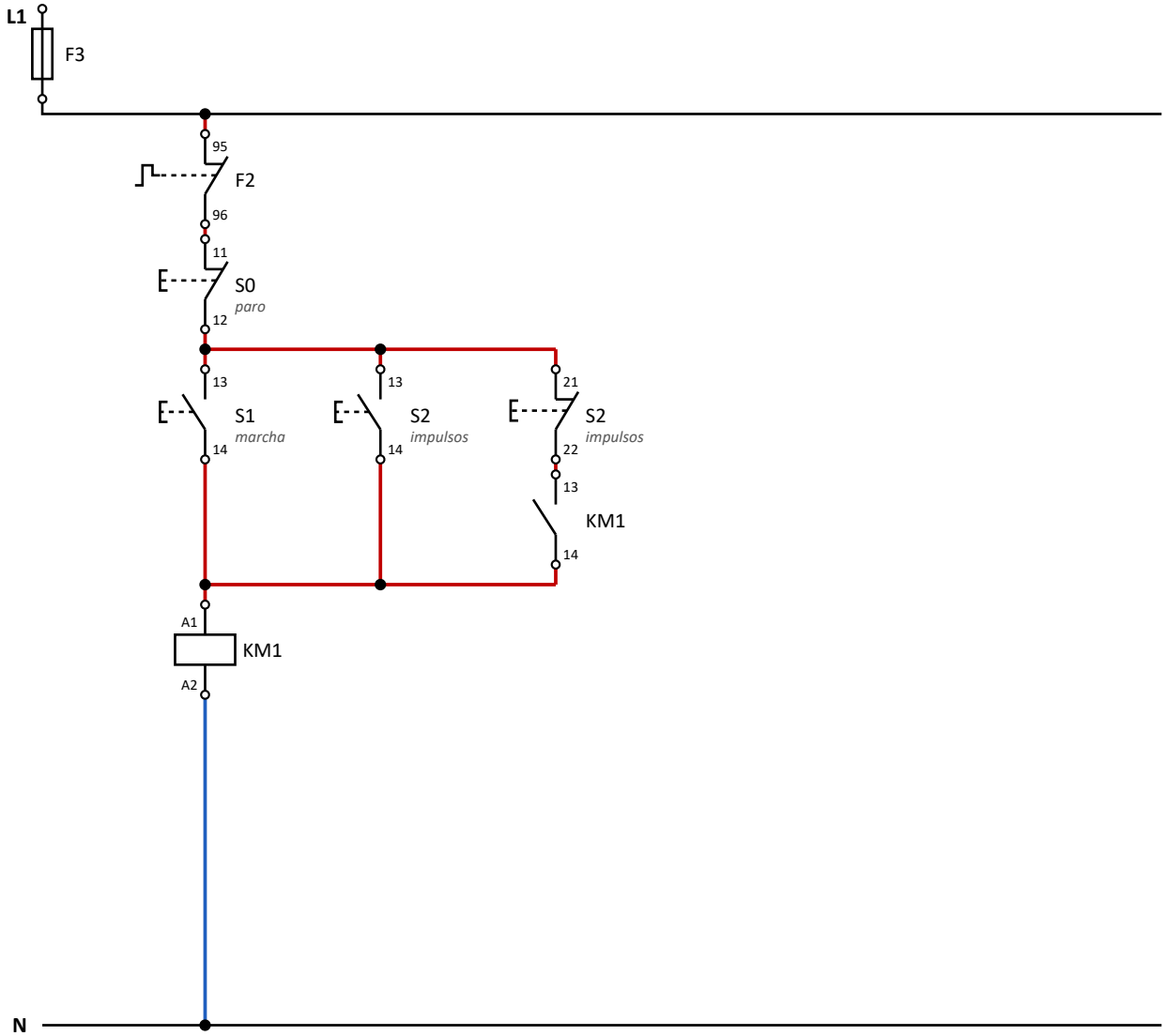

Funcionamiento: S1 pone el motor en marcha continua: KM1 se realimenta con su contacto 13-14. S2 es un pulsador de doble cámara para marcha por impulsos: su contacto NA (13-14) alimenta la bobina y su contacto NC (21-22) abre la realimentación, así que el motor solo gira mientras se mantiene pulsado S2. S0 o F2 paran el motor.

Potencia: L1 marrón · L2 negro · L3 gris · PE verde-amarillo. **Mando: rojo · Neutro: azul.** **● = derivación (empalme).**