

Esquema 016 · Marcha continua y por impulsos: completa las conexiones

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

Circuito de potencia

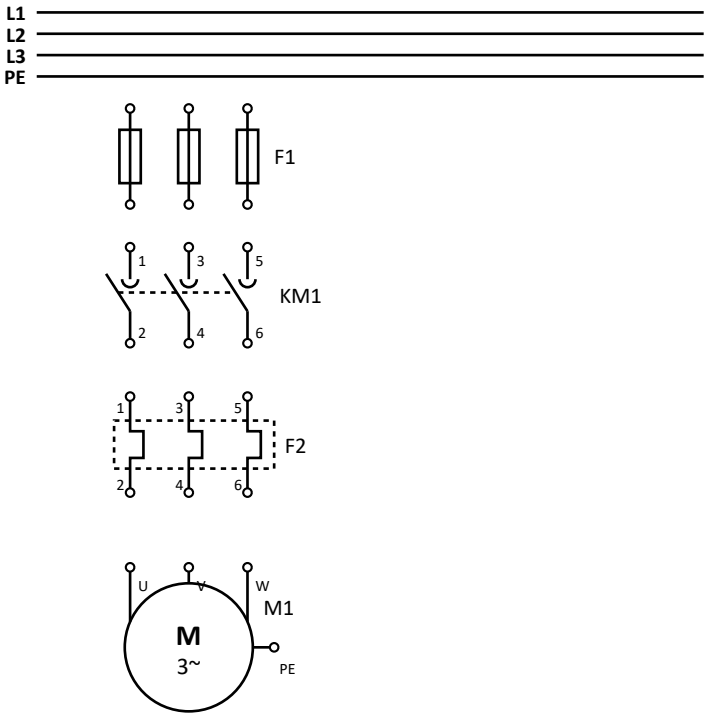

Circuito de mando

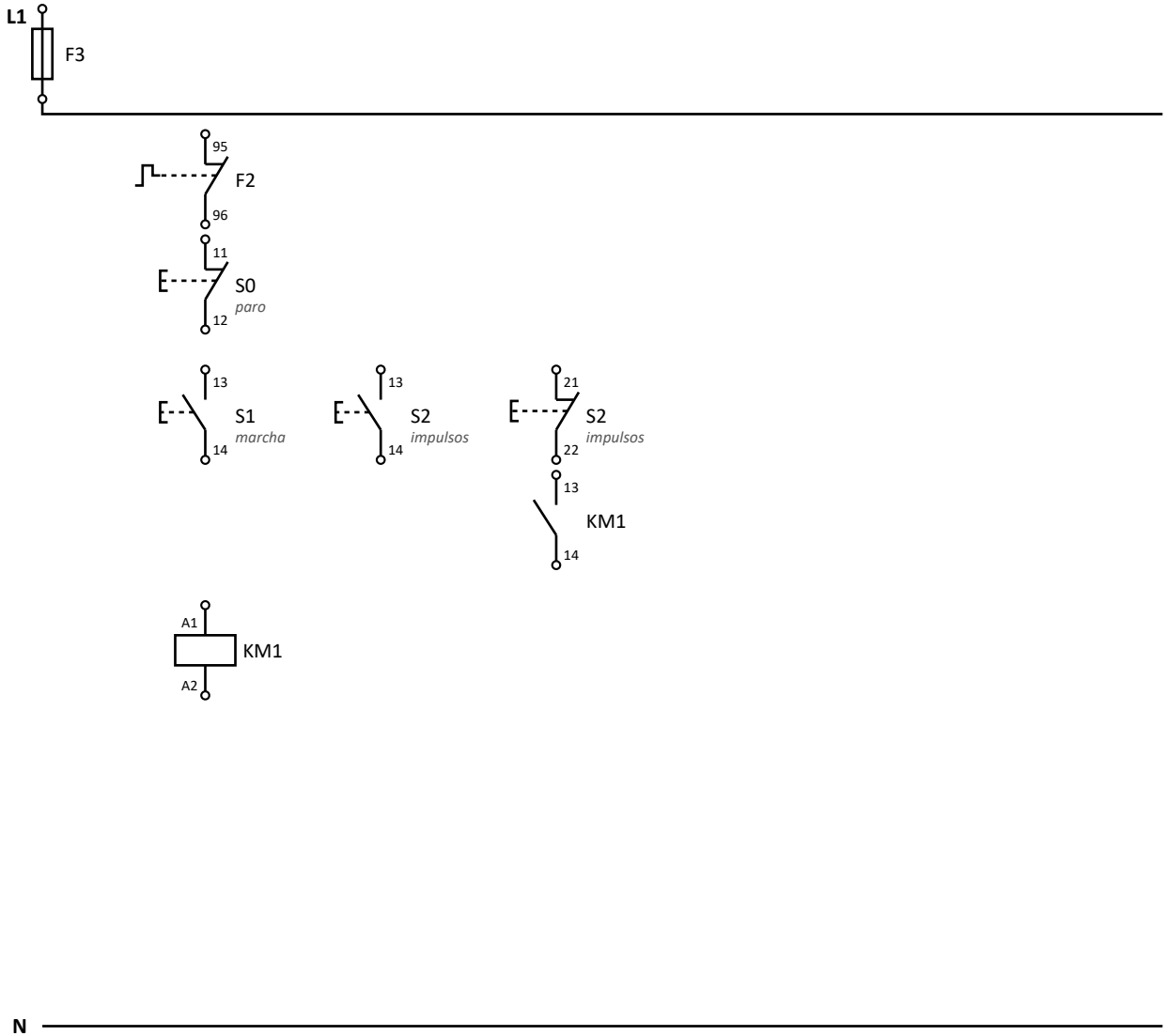

Funcionamiento: S1 pone el motor en marcha continua: KM1 se realimenta con su contacto 13-14. S2 es un pulsador de doble cámara para marcha por impulsos: su contacto NA (13-14) alimenta la bobina y su contacto NC (21-22) abre la realimentación, así que el motor solo gira mientras se mantiene pulsado S2. S0 o F2 paran el motor.

1. Completa el circuito de potencia: une la línea con F1, los contactores, el relé térmico y el motor (no olvides el PE).
2. Completa el circuito de mando según el funcionamiento. 3. Marca cada derivación con un punto ●.
4. Colores: L1 marrón, L2 negro, L3 gris, PE verde-amarillo; mando rojo, neutro azul.