

Esquema 017 · Inversión de giro con paro previo: SOLUCIÓN

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

Circuito de potencia

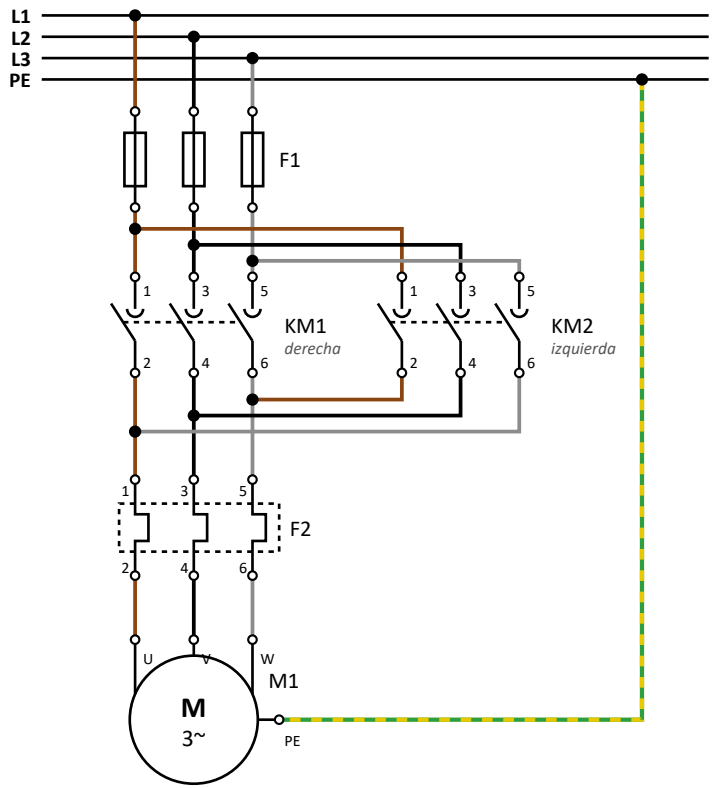

Circuito de mando

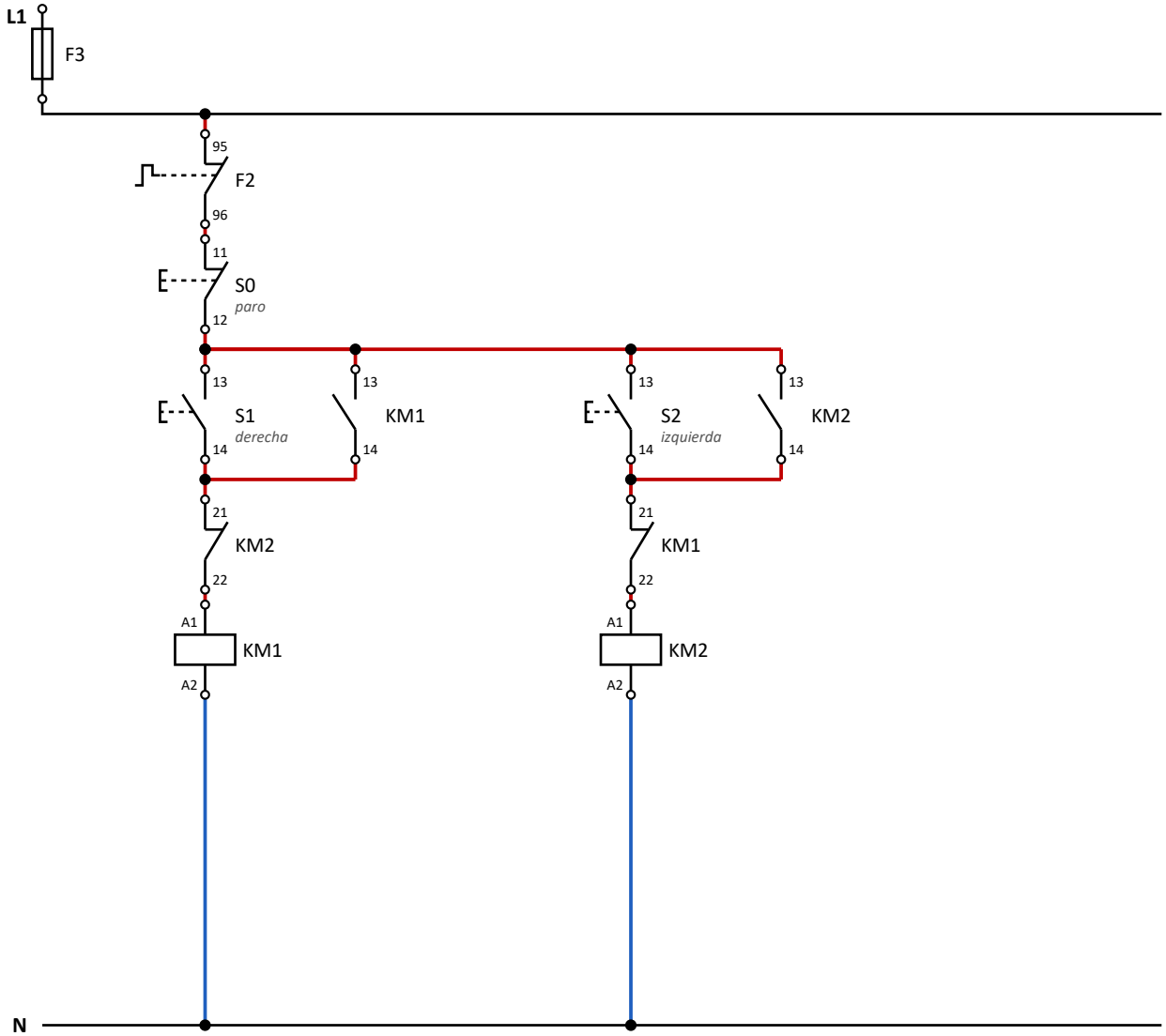

Funcionamiento: S1 pone en marcha el motor en un sentido (KM1) y S2 en el contrario (KM2); cada contactor se realimenta con su contacto 13-14. KM2 intercambia las fases L1 y L3. El contacto NC (21-22) de cada contactor va en serie con la bobina del otro (enclavamiento eléctrico): para cambiar de sentido hay que pulsar antes S0. F2 protege contra sobrecargas.

Potencia: L1 marrón · L2 negro · L3 gris · PE verde-amarillo. **Mando: rojo · Neutro: azul.** **● = derivación (empalme).**