

Esquema 017 · Inversión de giro con paro previo: completa las conexiones

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

Circuito de potencia

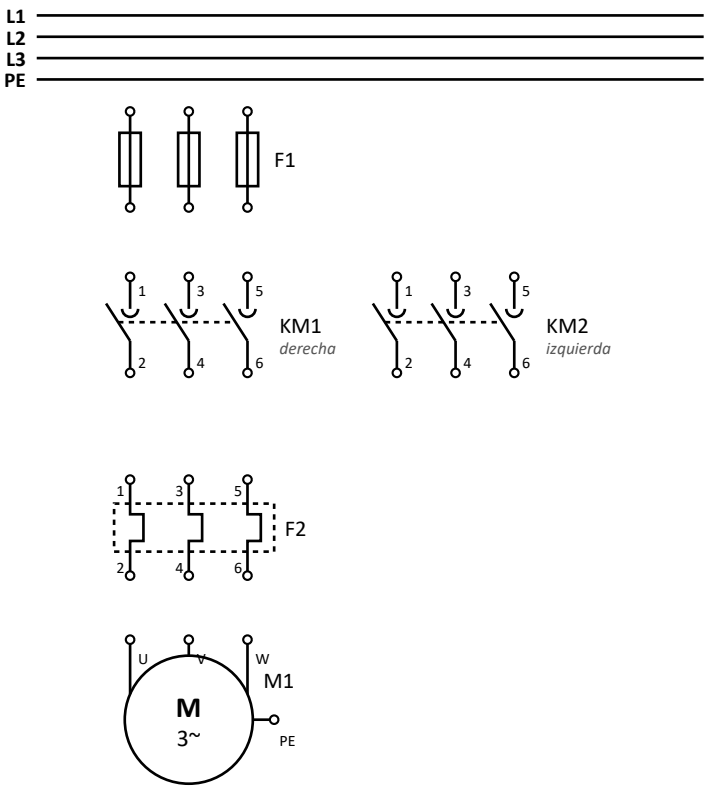

Circuito de mando

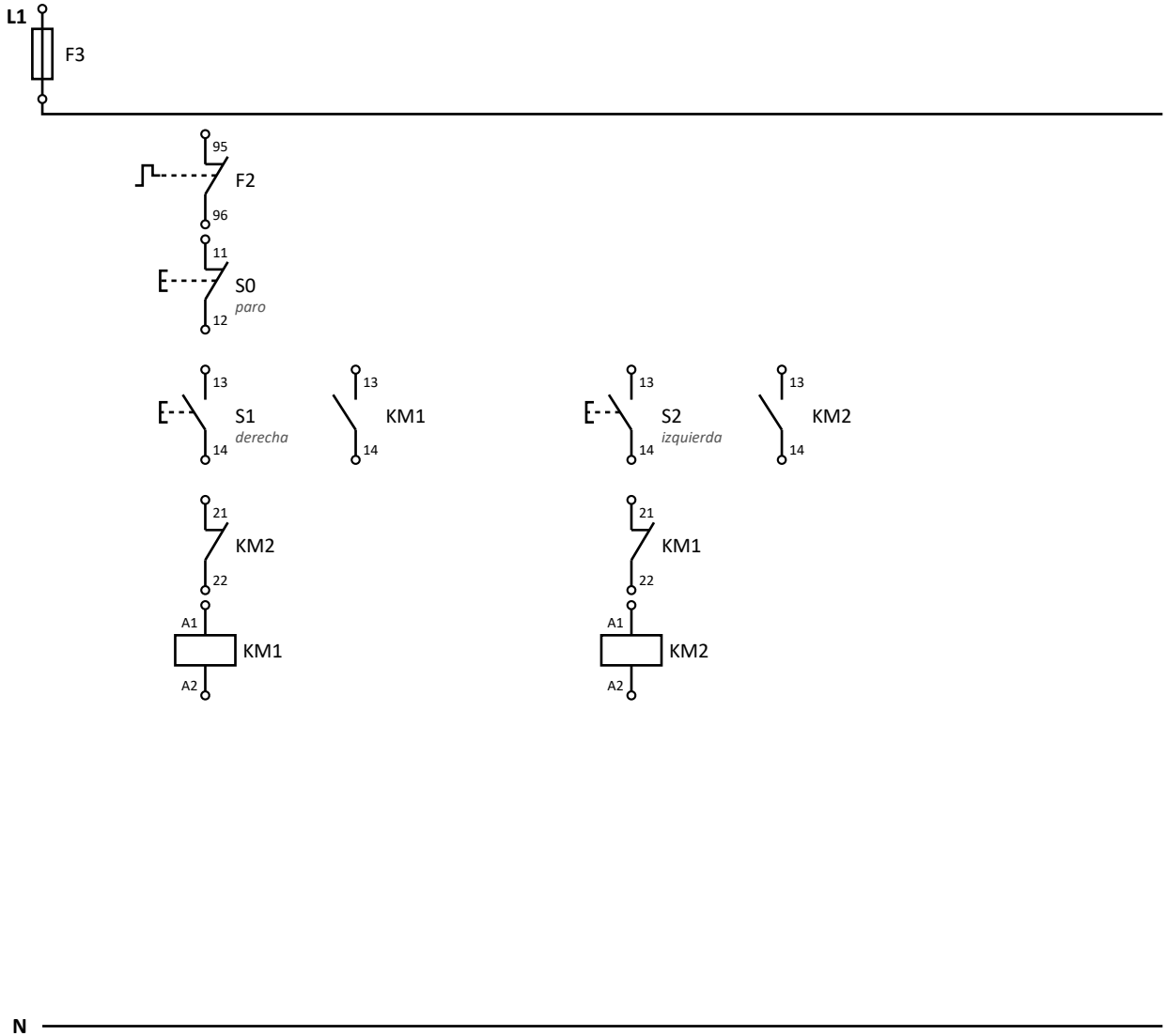

Funcionamiento: S1 pone en marcha el motor en un sentido (KM1) y S2 en el contrario (KM2); cada contactor se realimenta con su contacto 13-14. KM2 intercambia las fases L1 y L3. El contacto NC (21-22) de cada contactor va en serie con la bobina del otro (enclavamiento eléctrico): para cambiar de sentido hay que pulsar antes S0. F2 protege contra sobrecargas.

1. Completa el circuito de potencia: une la línea con F1, los contactores, el relé térmico y el motor (no olvides el PE).
2. Completa el circuito de mando según el funcionamiento. 3. Marca cada derivación con un punto ●.
4. Colores: L1 marrón, L2 negro, L3 gris, PE verde-amarillo; mando rojo, neutro azul.