

Esquema 018 · Inversión de giro sin paro previo: SOLUCIÓN

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

Circuito de potencia

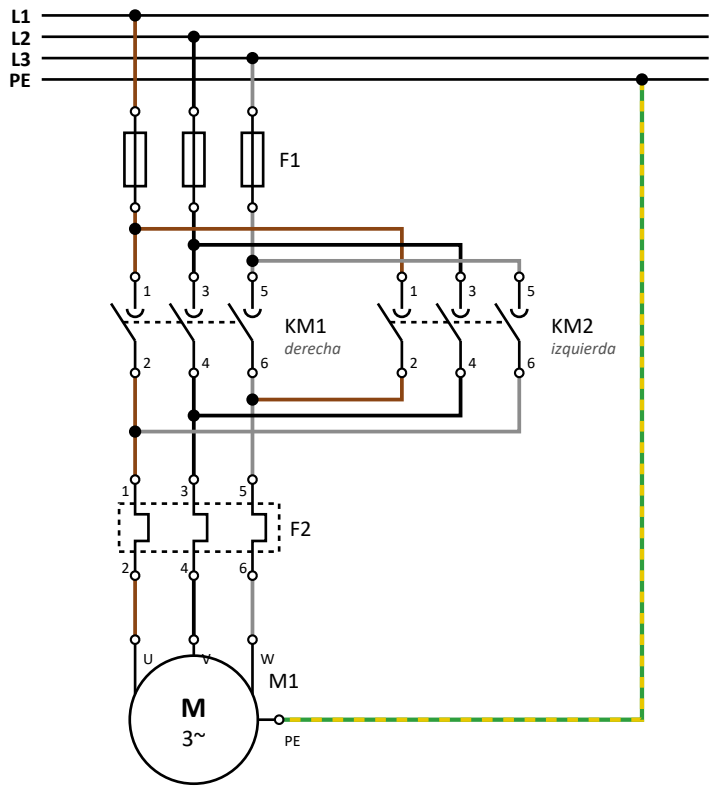

Circuito de mando

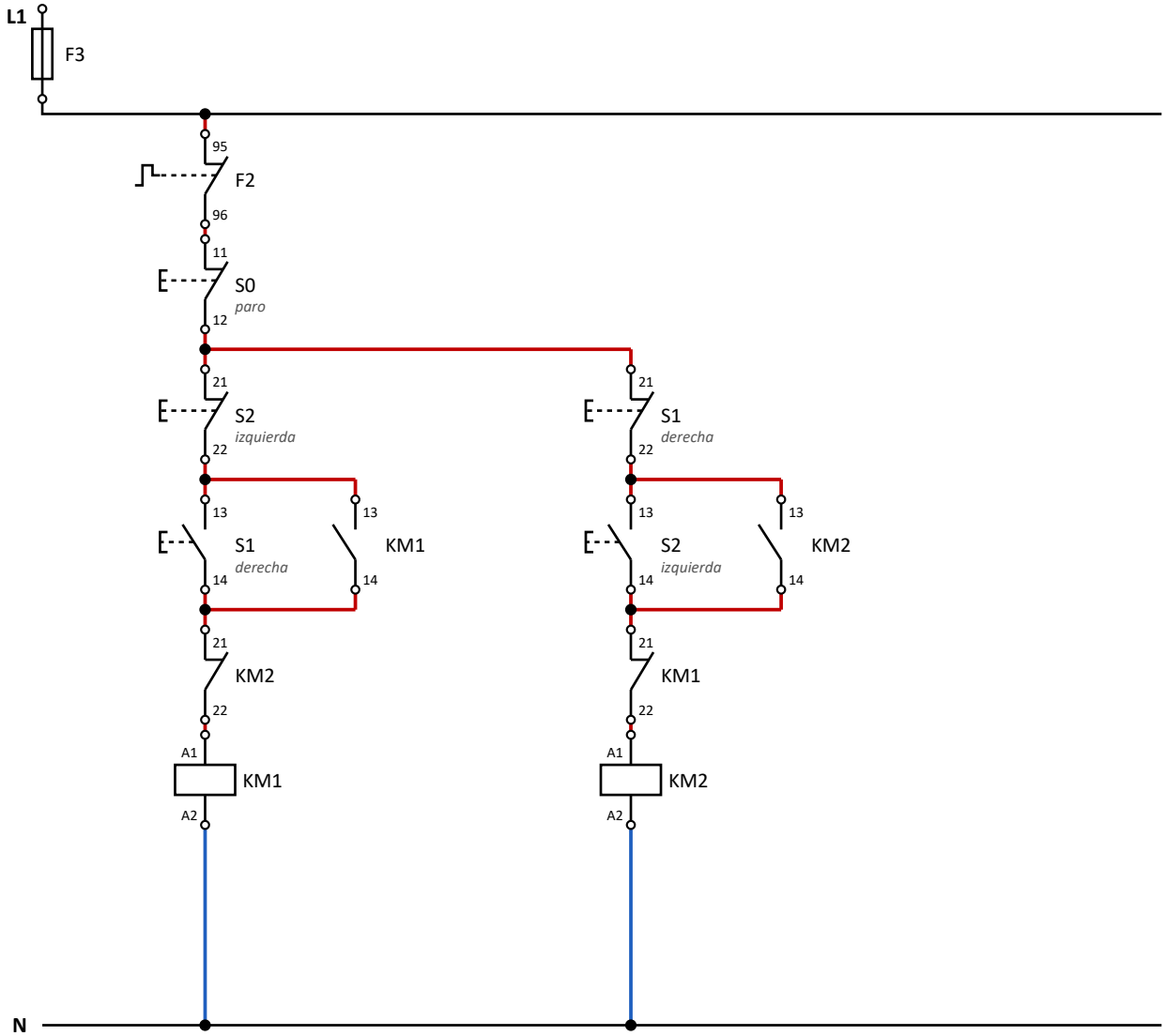

Funcionamiento: Además del enclavamiento por contactos (KM1 21-22 y KM2 21-22), S1 y S2 son pulsadores de doble cámara: el NC de S2 va en serie con la rama de KM1 y el NC de S1 con la de KM2. Al pulsar el sentido contrario se desconecta primero el contactor que funcionaba y después entra el otro, sin pasar por S0. S0 o F2 paran el motor en cualquier momento.

Potencia: L1 marrón · L2 negro · L3 gris · PE verde-amarillo. **Mando: rojo · Neutro: azul.** **● = derivación (empalme).**