

Esquema 018 · Inversión de giro sin paro previo: completa las conexiones

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

Circuito de potencia

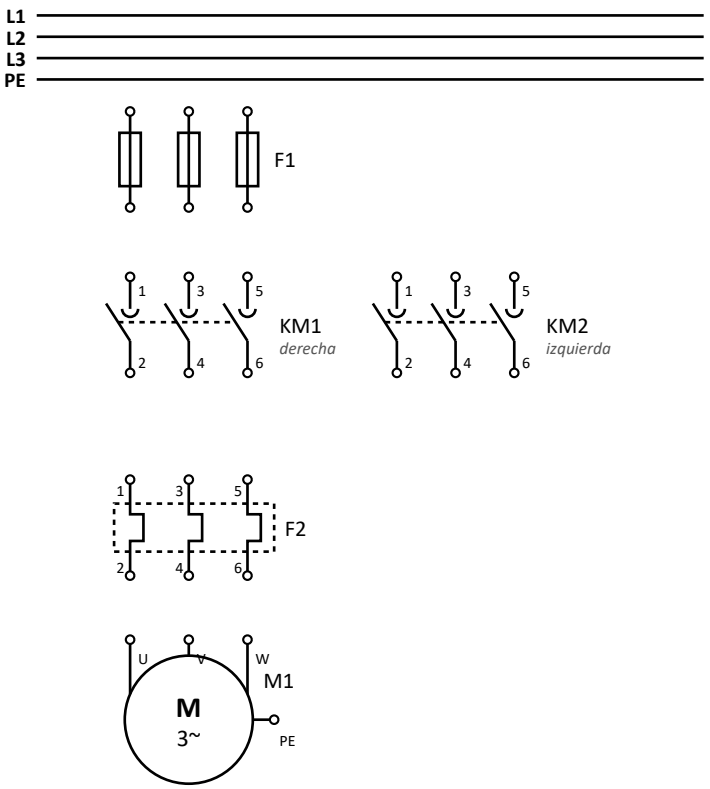

Circuito de mando

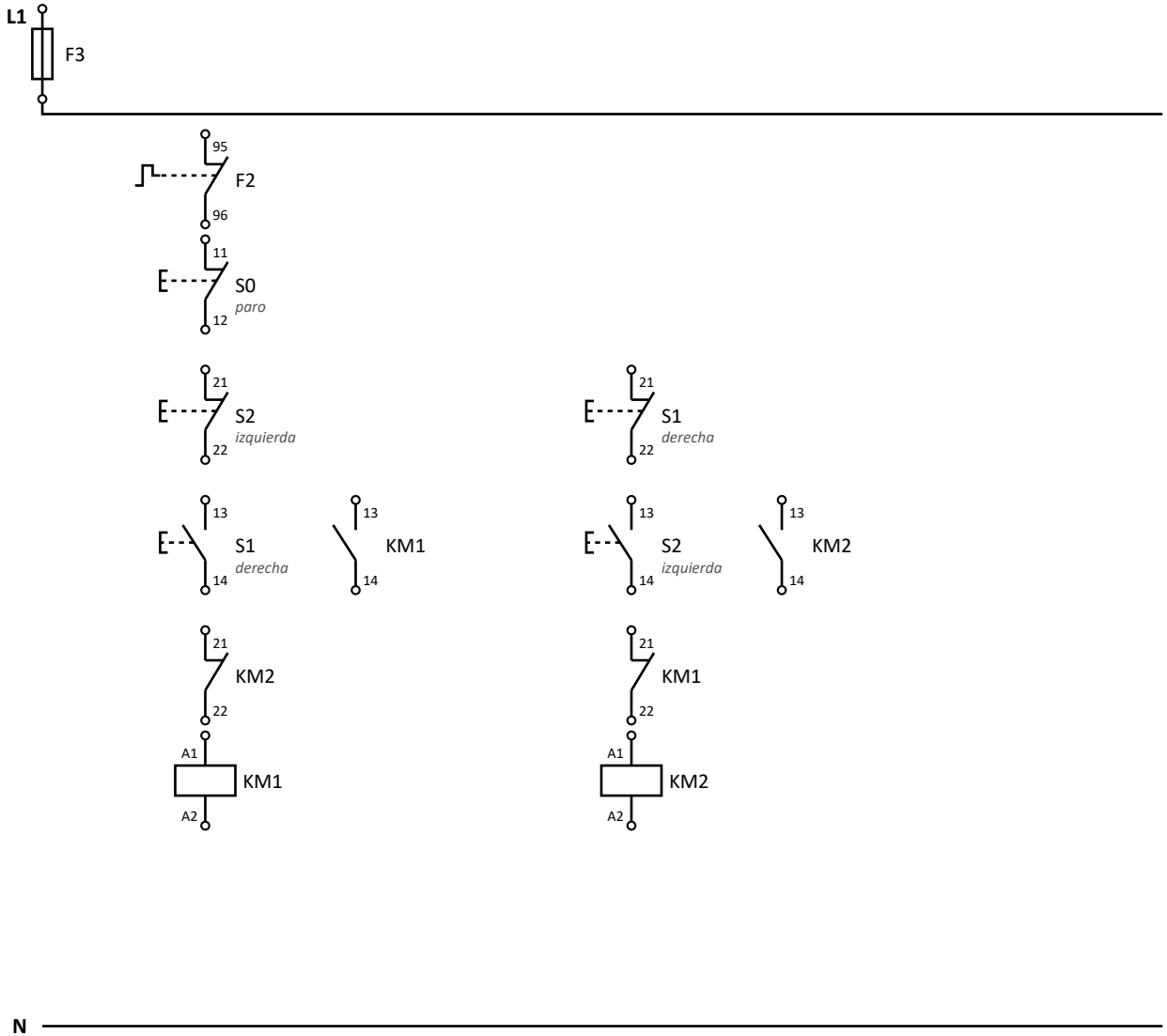

Funcionamiento: Además del enclavamiento por contactos (KM1 21-22 y KM2 21-22), S1 y S2 son pulsadores de doble cámara: el NC de S2 va en serie con la rama de KM1 y el NC de S1 con la de KM2. Al pulsar el sentido contrario se desconecta primero el contactor que funcionaba y después entra el otro, sin pasar por S0. S0 o F2 paran el motor en cualquier momento.

1. Completa el circuito de potencia: une la línea con F1, los contactores, el relé térmico y el motor (no olvides el PE).
2. Completa el circuito de mando según el funcionamiento. 3. Marca cada derivación con un punto ●.
4. Colores: L1 marrón, L2 negro, L3 gris, PE verde-amarillo; mando rojo, neutro azul.