

Esquema 019 · Arranque estrella-triángulo: SOLUCIÓN

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

Circuito de potencia

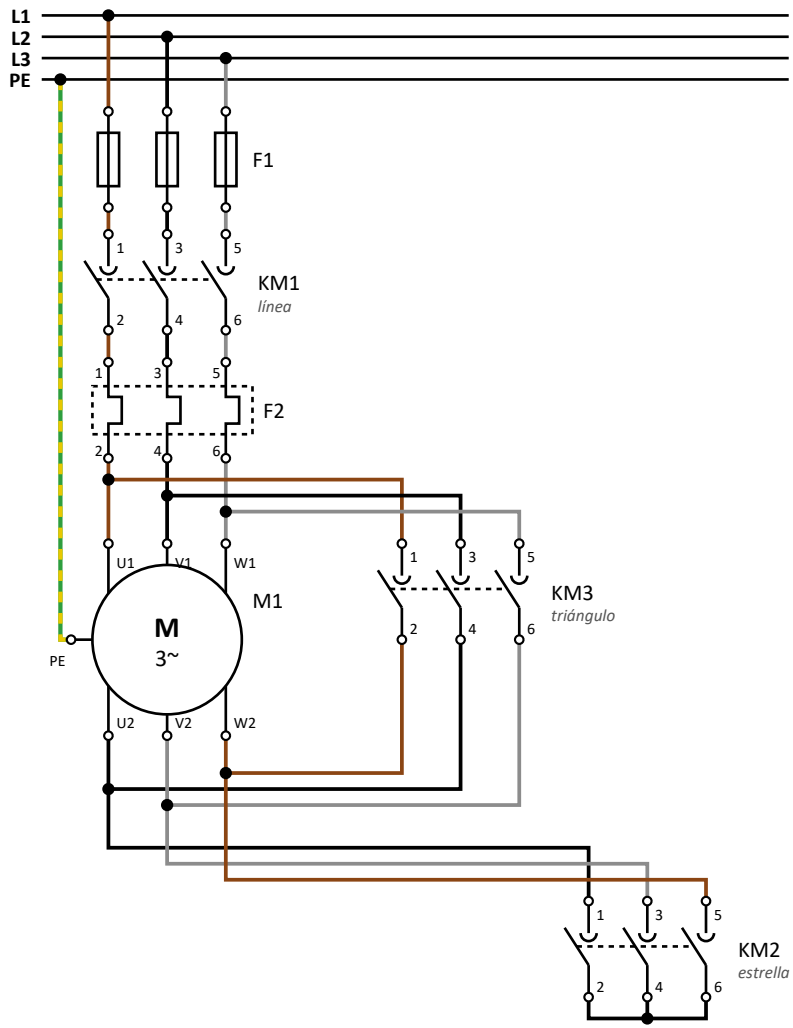

Circuito de mando

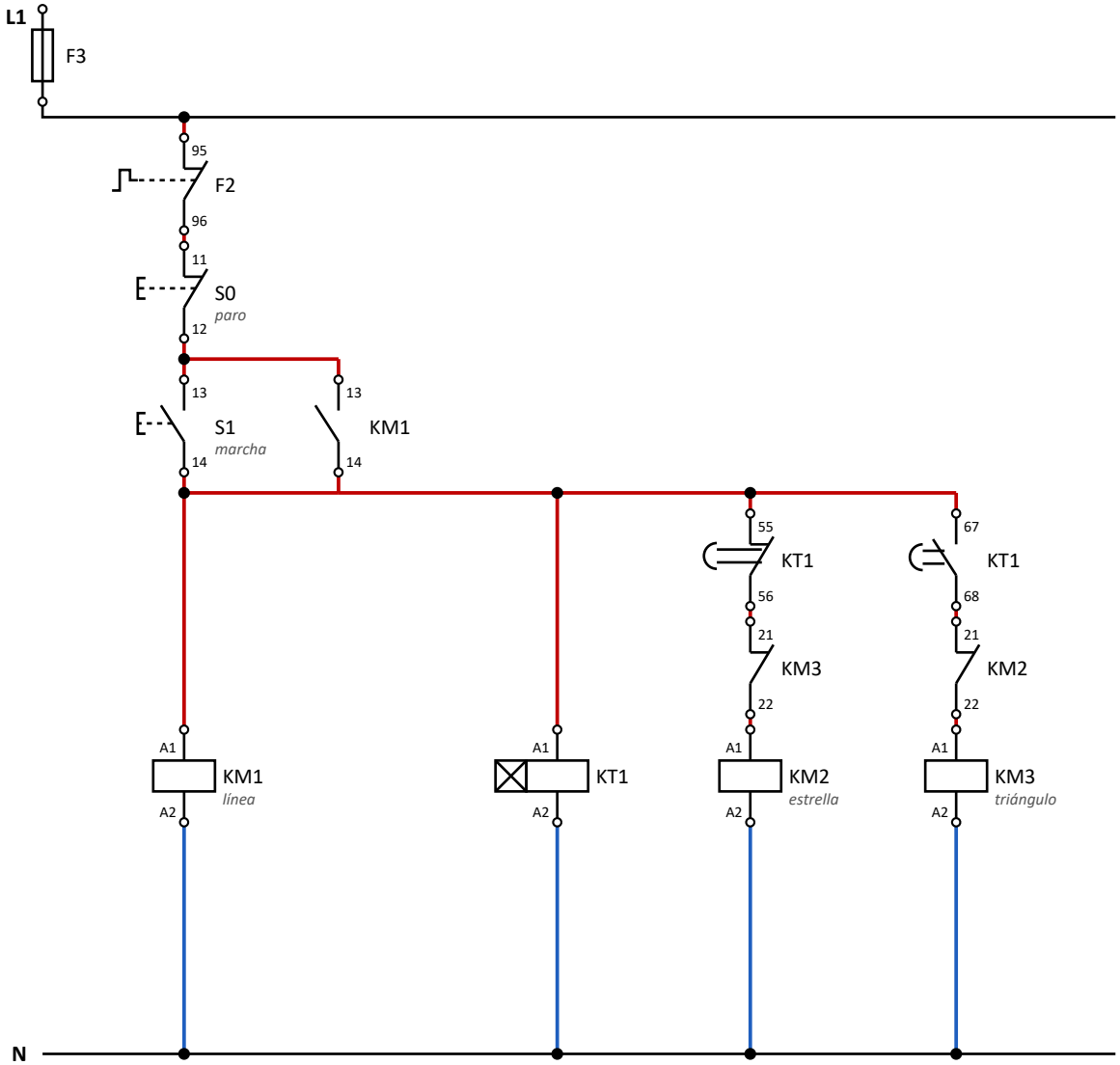

Funcionamiento: Al pulsar S1 se excitan KM1 (línea), KT1 y KM2 (estrella): el motor arranca en estrella. KM1 se realimenta con su contacto 13-14. Pasado el tiempo ajustado en KT1, su contacto 55-56 abre y desconecta KM2, y su contacto 67-68 cierra y conecta KM3 (triángulo). KM2 y KM3 están enclavados entre sí (21-22) para que nunca entren a la vez. S0 o F2 paran el motor.

Potencia: L1 marrón · L2 negro · L3 gris · PE verde-amarillo. **Mando: rojo · Neutro: azul.** **● = derivación (empalme).**