

Esquema 019 · Arranque estrella-triángulo: completa las conexiones

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

Circuito de potencia

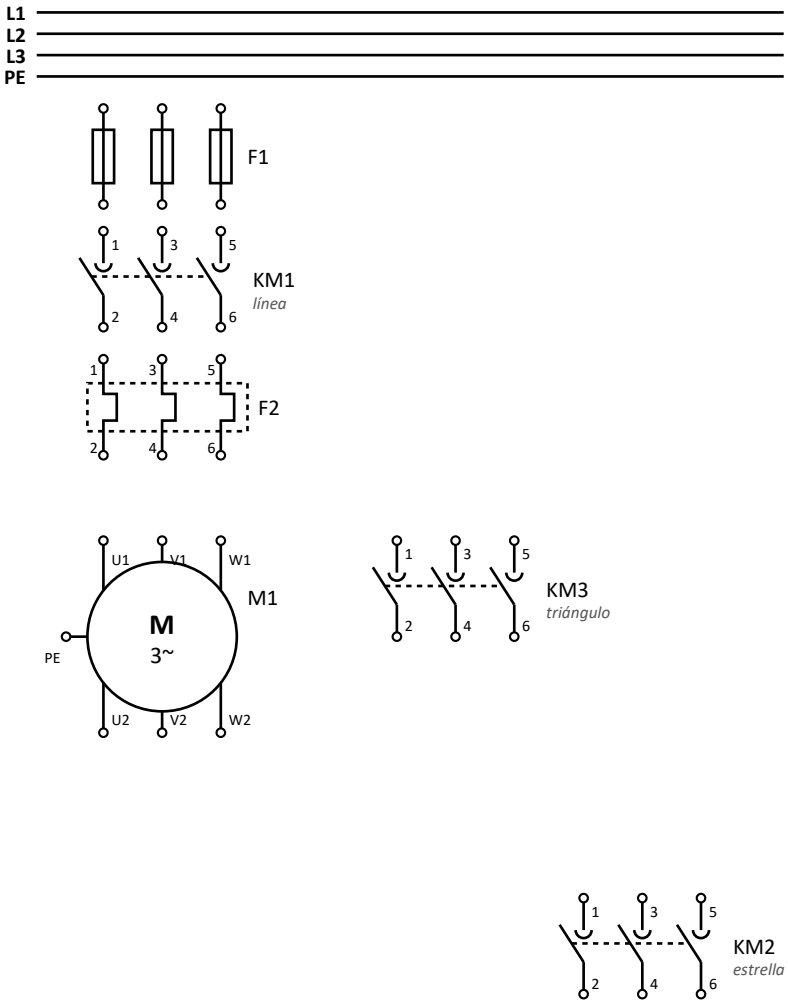

Circuito de mando

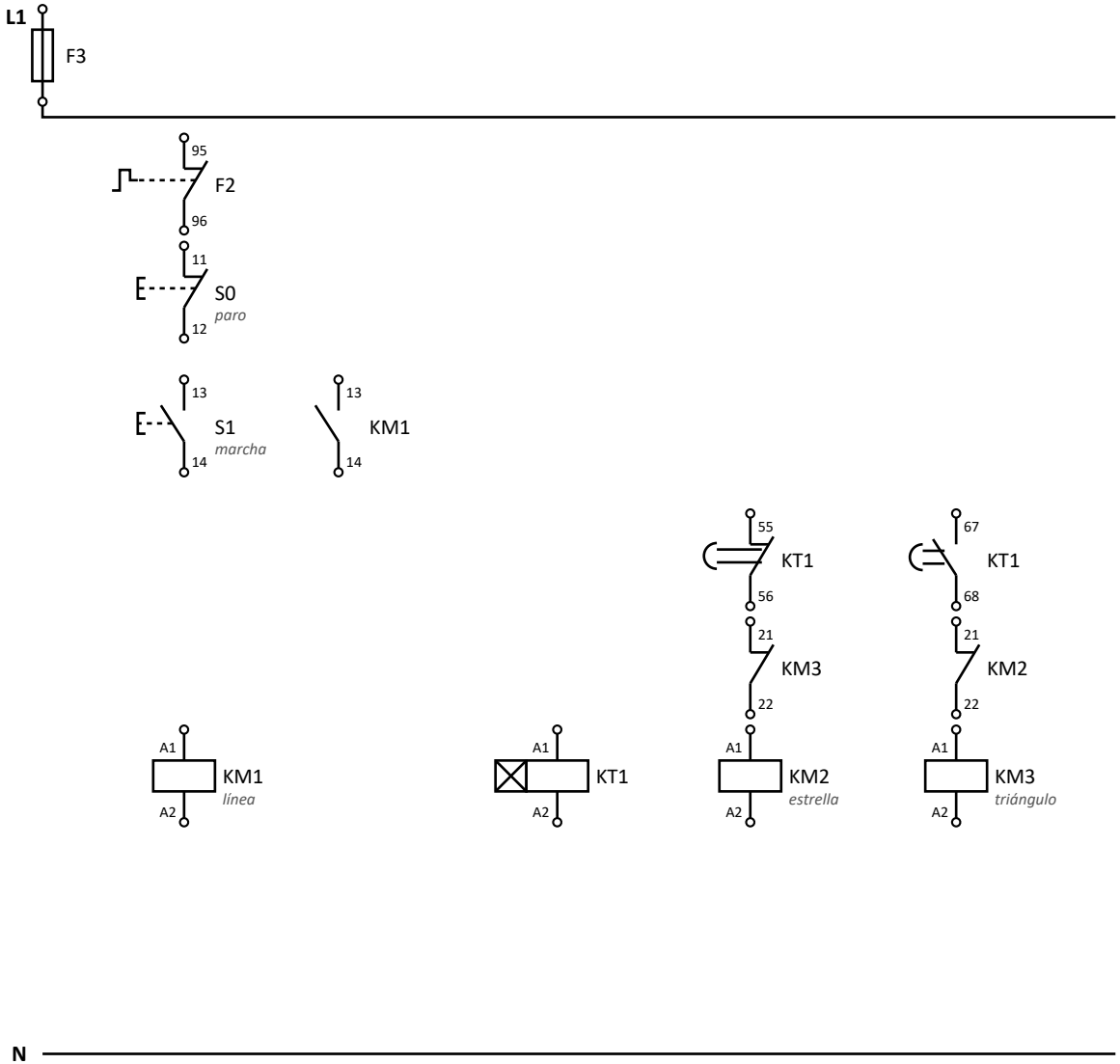

Funcionamiento: Al pulsar S1 se excitan KM1 (línea), KT1 y KM2 (estrella): el motor arranca en estrella. KM1 se realimenta con su contacto 13-14. Pasado el tiempo ajustado en KT1, su contacto 55-56 abre y desconecta KM2, y su contacto 67-68 cierra y conecta KM3 (triángulo). KM2 y KM3 están enclavados entre sí (21-22) para que nunca entren a la vez. S0 o F2 paran el motor.

1. Completa el circuito de potencia: une la línea con F1, los contactores, el relé térmico y el motor (no olvides el PE).
2. Completa el circuito de mando según el funcionamiento. 3. Marca cada derivación con un punto ●.
4. Colores: L1 marrón, L2 negro, L3 gris, PE verde-amarillo; mando rojo, neutro azul.