

Esquema 020 · Arranque secuencial de dos motores: SOLUCIÓN

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

Circuito de potencia

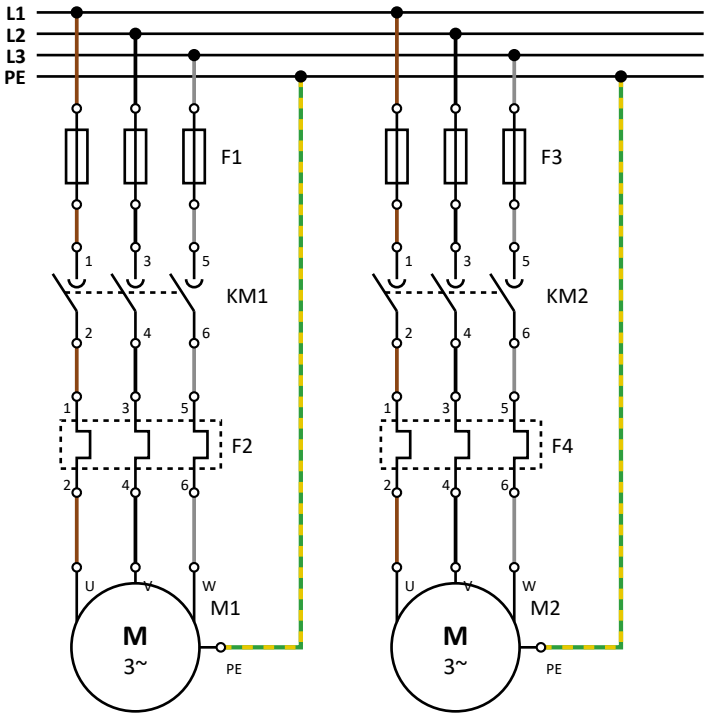

Circuito de mando

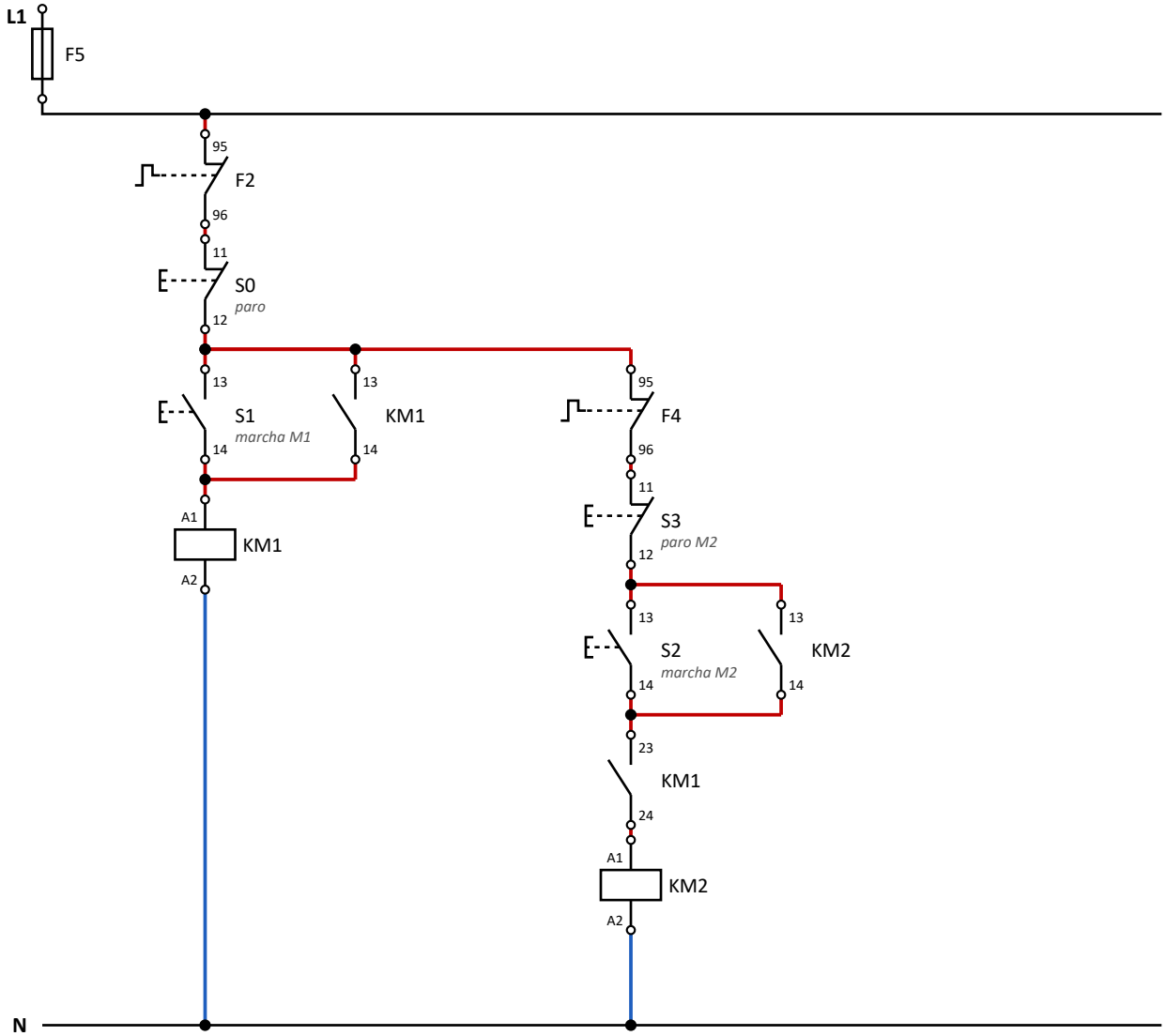

Funcionamiento: S1 pone en marcha M1 (KM1) y S2 pone en marcha M2 (KM2), pero M2 solo puede arrancar si M1 está funcionando, porque el contacto KM1 (23-24) va en serie con la bobina de KM2. S3 para solo M2; S0 o el térmico F2 paran los dos motores. Si dispara F4 se para solo M2.

Potencia: L1 marrón · L2 negro · L3 gris · PE verde-amarillo. **Mando: rojo · Neutro: azul.** **● = derivación (empalme).**