

Esquema 020 · Arranque secuencial de dos motores: completa las conexiones

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

Circuito de potencia

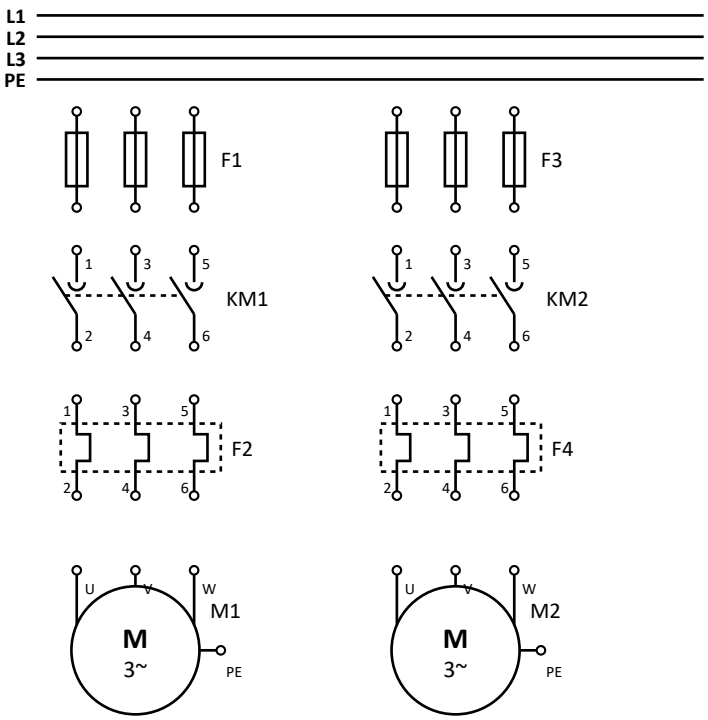

Circuito de mando

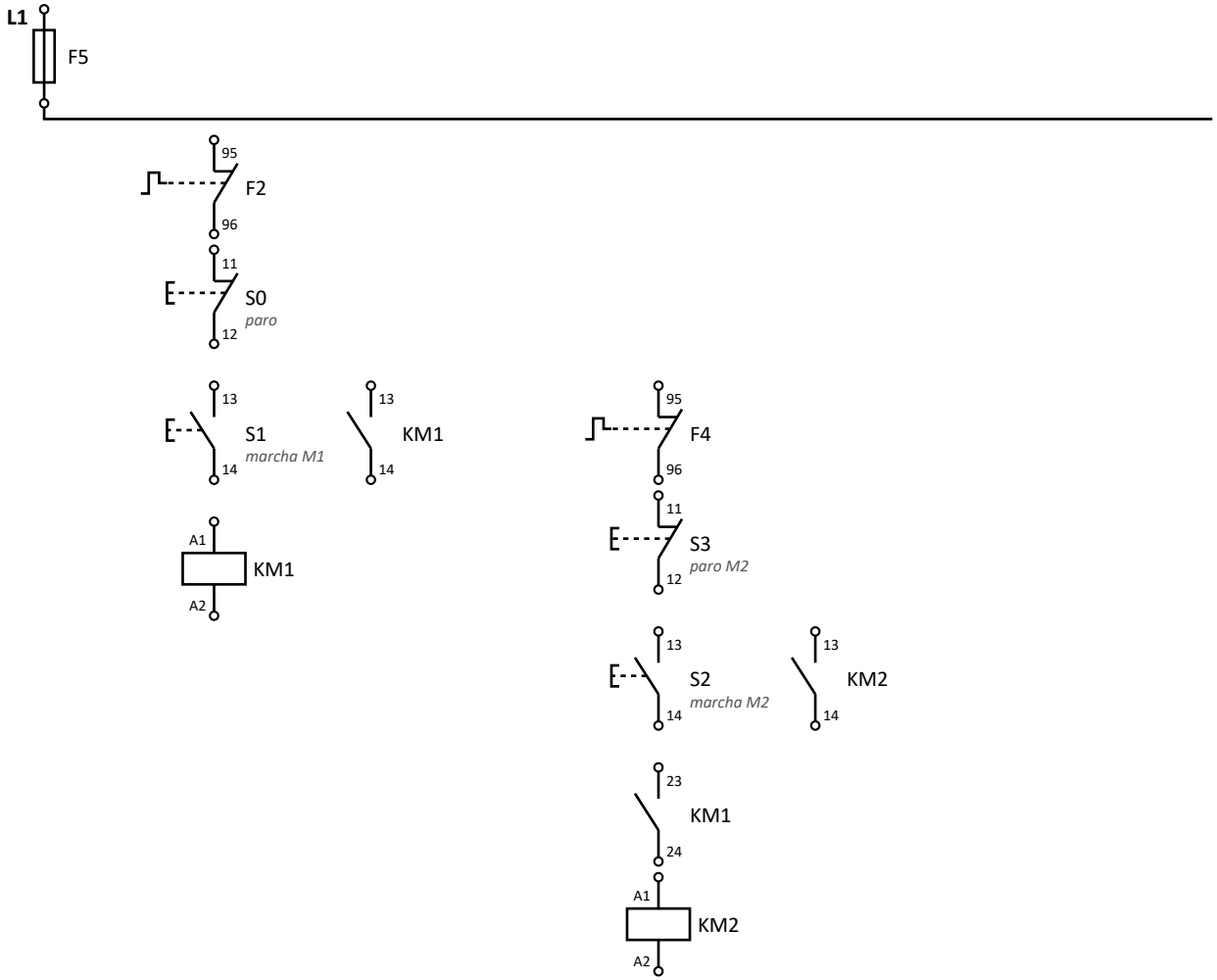

Funcionamiento: S1 pone en marcha M1 (KM1) y S2 pone en marcha M2 (KM2), pero M2 solo puede arrancar si M1 está funcionando, porque el contacto KM1 (23-24) va en serie con la bobina de KM2. S3 para solo M2; S0 o el térmico F2 paran los dos motores. Si dispara F4 se para solo M2.

1. Completa el circuito de potencia: une la línea con F1, los contactores, el relé térmico y el motor (no olvides el PE).
2. Completa el circuito de mando según el funcionamiento. 3. Marca cada derivación con un punto ●.
4. Colores: L1 marrón, L2 negro, L3 gris, PE verde-amarillo; mando rojo, neutro azul.