

Esquema 021 · Marcha con paro temporizado: SOLUCIÓN

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

Circuito de potencia

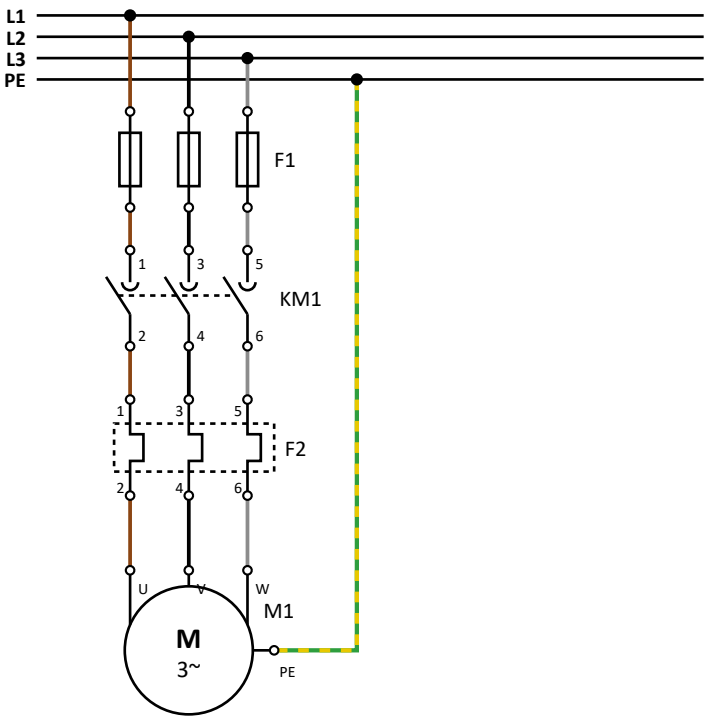

Circuito de mando

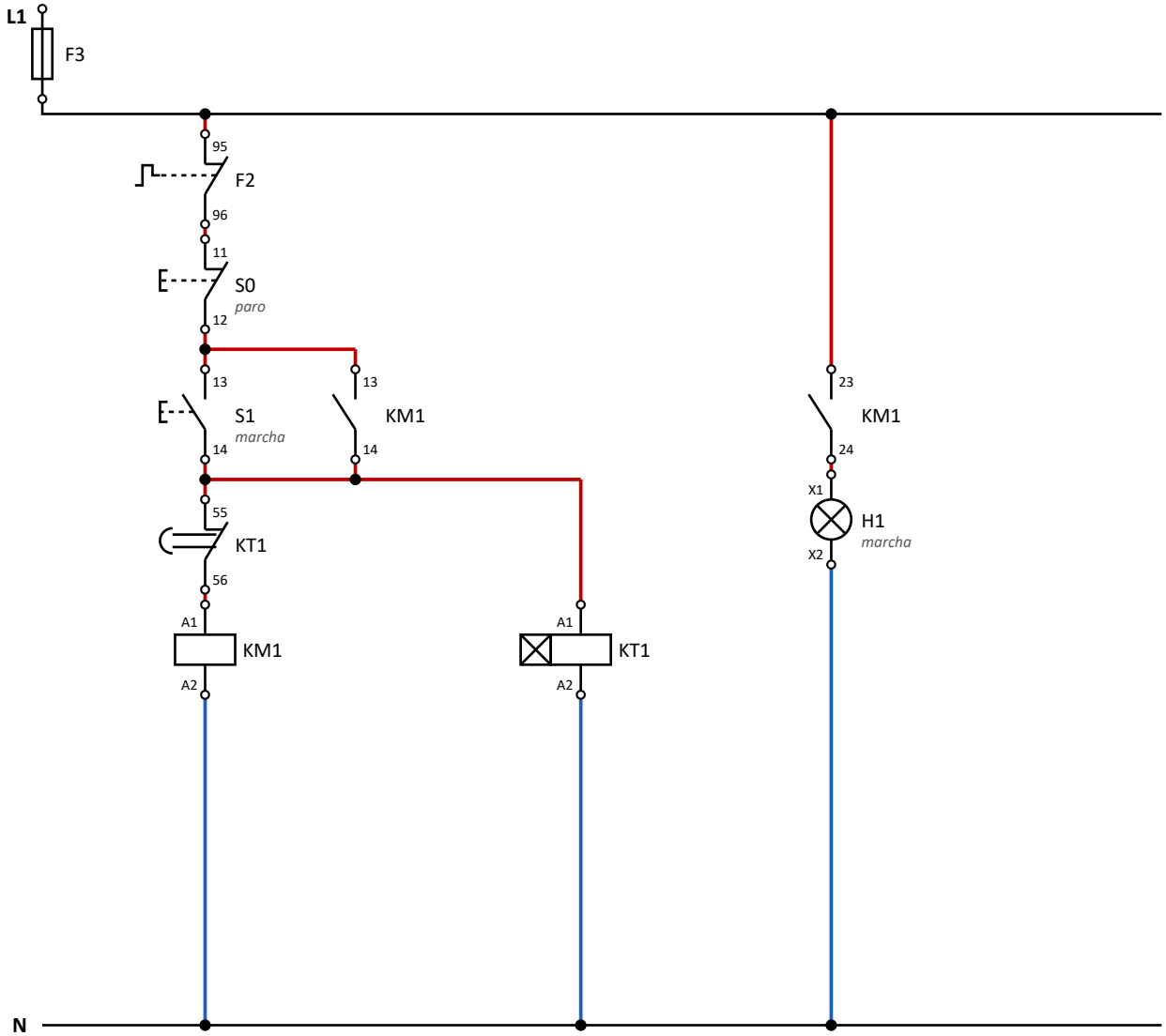

Funcionamiento: Al pulsar S1 se excitan KM1 y el temporizador KT1 (retardo a la conexión); KM1 se realimenta con su contacto 13-14. Al cumplirse el tiempo ajustado, el contacto KT1 (55-56) abre, KM1 cae y el motor para solo. Al caer KM1 se abre la realimentación y KT1 también se desconecta. S0 permite parar antes de tiempo. H1 señaliza motor en marcha.

Potencia: L1 marrón · L2 negro · L3 gris · PE verde-amarillo. **Mando: rojo · Neutro: azul.** **● = derivación (empalme).**