

Esquema 021 · Marcha con paro temporizado: completa las conexiones

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

Circuito de potencia

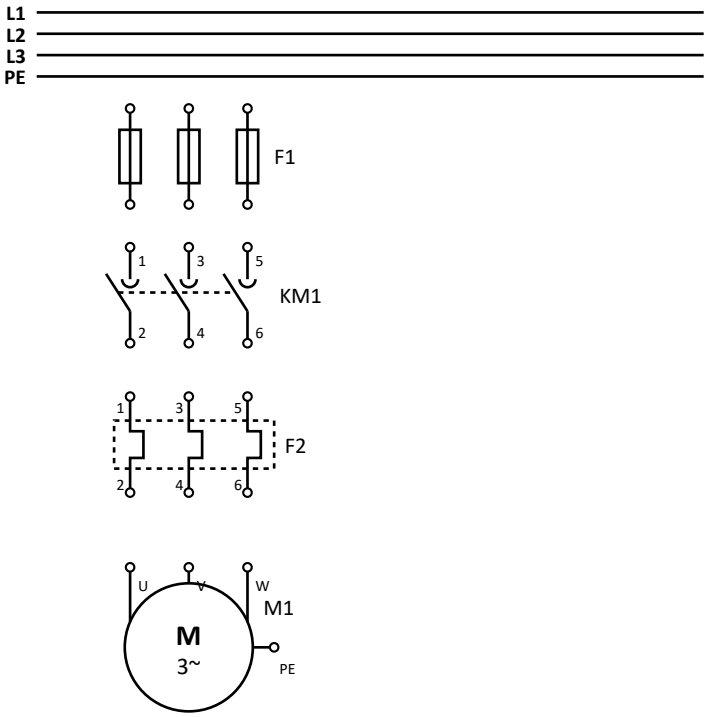

Circuito de mando

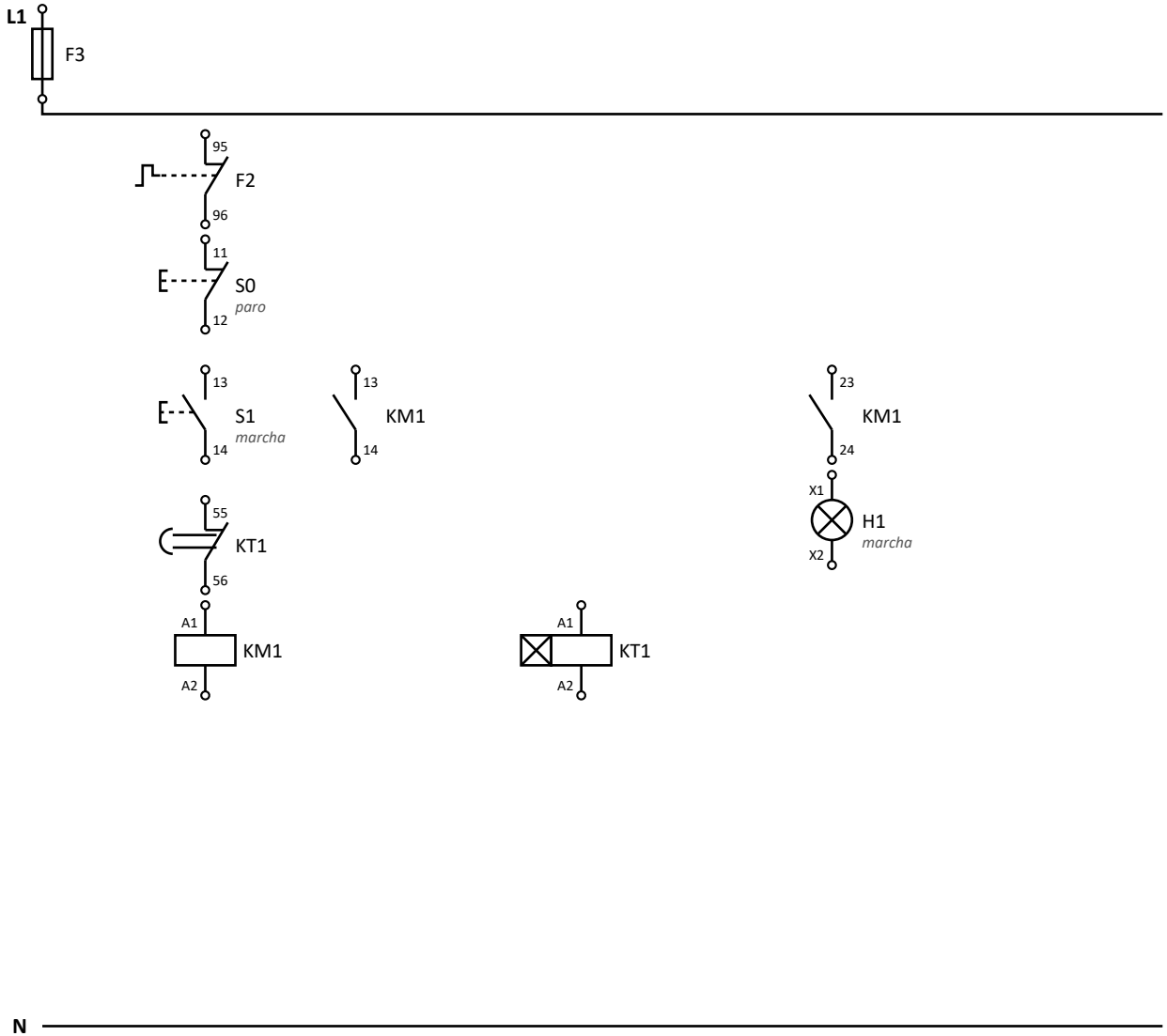

Funcionamiento: Al pulsar S1 se excitan KM1 y el temporizador KT1 (retardo a la conexión); KM1 se realimenta con su contacto 13-14. Al cumplirse el tiempo ajustado, el contacto KT1 (55-56) abre, KM1 cae y el motor para solo. Al caer KM1 se abre la realimentación y KT1 también se desconecta. S0 permite parar antes de tiempo. H1 señaliza motor en marcha.

1. Completa el circuito de potencia: une la línea con F1, los contactores, el relé térmico y el motor (no olvides el PE).
2. Completa el circuito de mando según el funcionamiento. 3. Marca cada derivación con un punto ●.
4. Colores: L1 marrón, L2 negro, L3 gris, PE verde-amarillo; mando rojo, neutro azul.