

Esquema 022 · Inversión de giro con finales de carrera: SOLUCIÓN

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

Circuito de potencia

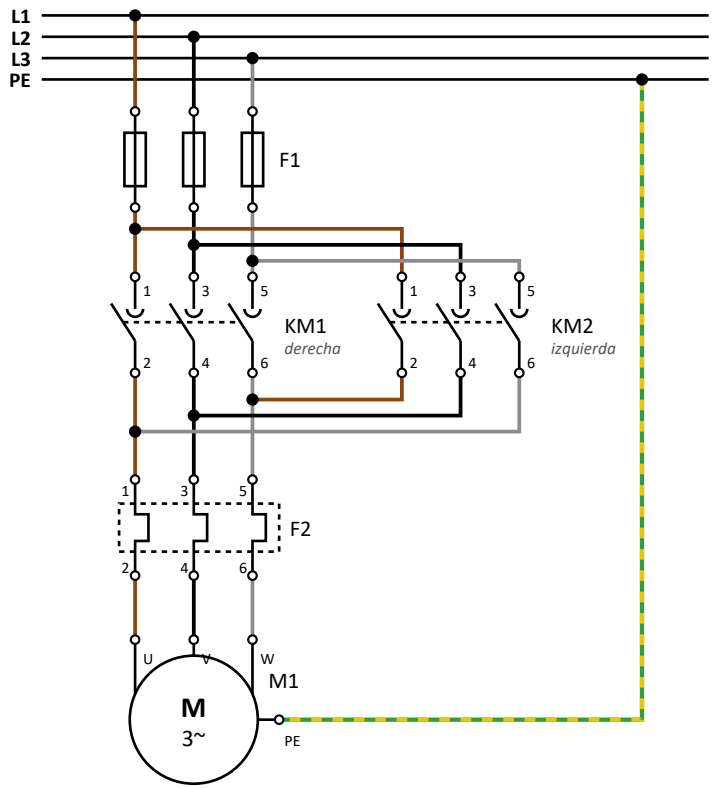

Circuito de mando

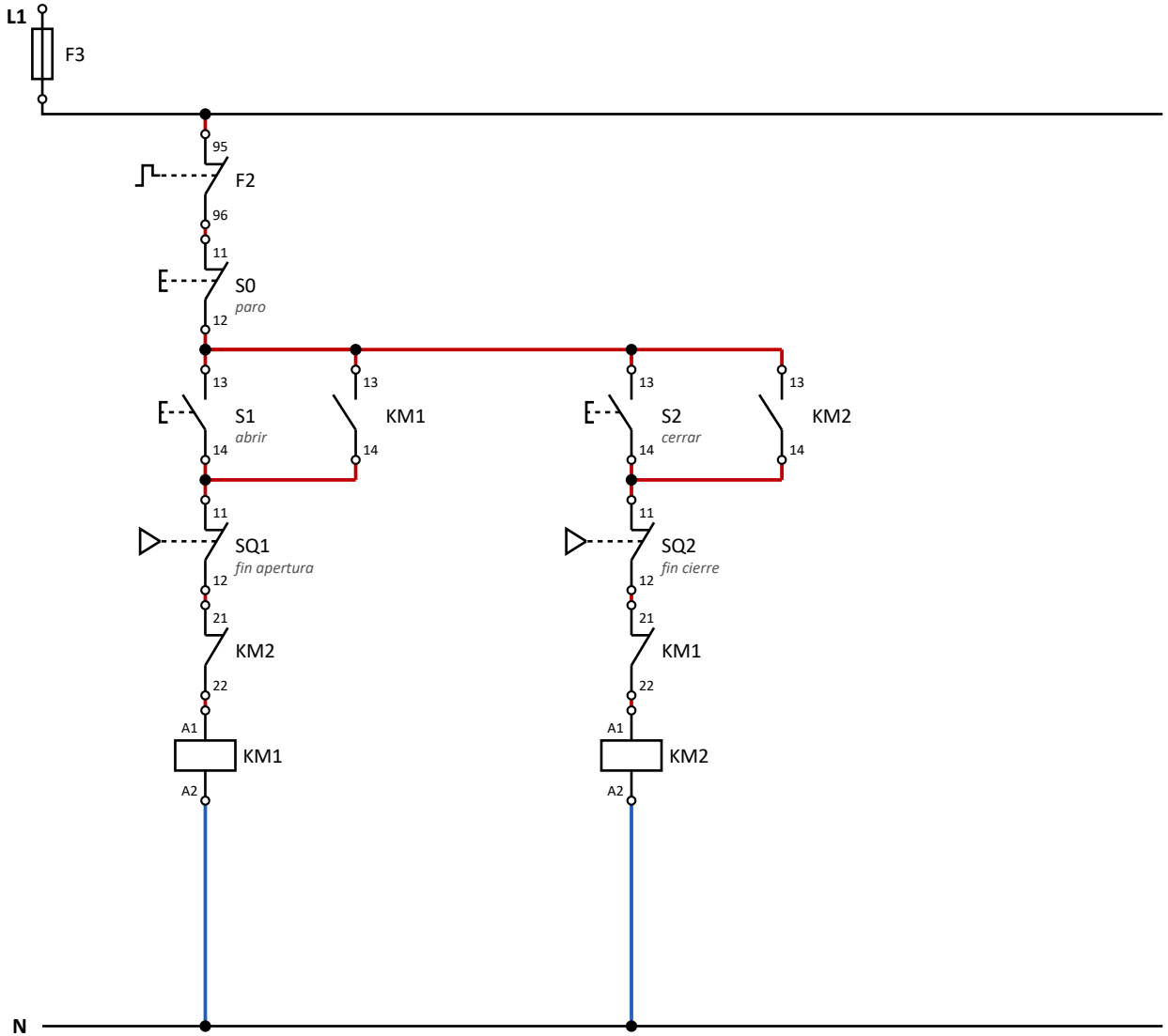

Funcionamiento: Puerta motorizada: S1 abre (KM1) y S2 cierra (KM2); cada contactor se realimenta con su contacto 13-14. El final de carrera SQ1 desconecta KM1 cuando la puerta está totalmente abierta y SQ2 desconecta KM2 cuando está cerrada. KM1 y KM2 están enclavados eléctricamente (21-22). S0 para la puerta en cualquier posición; F2 protege contra sobrecargas.

Potencia: L1 marrón · L2 negro · L3 gris · PE verde-amarillo. **Mando: rojo · Neutro: azul.** **● = derivación (empalme).**