

Esquema 022 · Inversión de giro con finales de carrera: completa las conexiones

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

Circuito de potencia

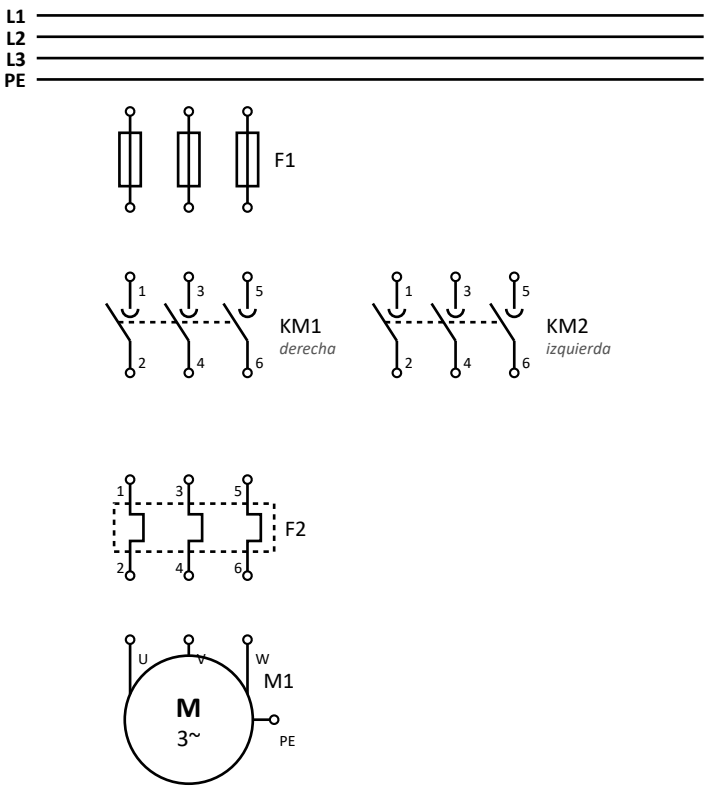

Circuito de mando

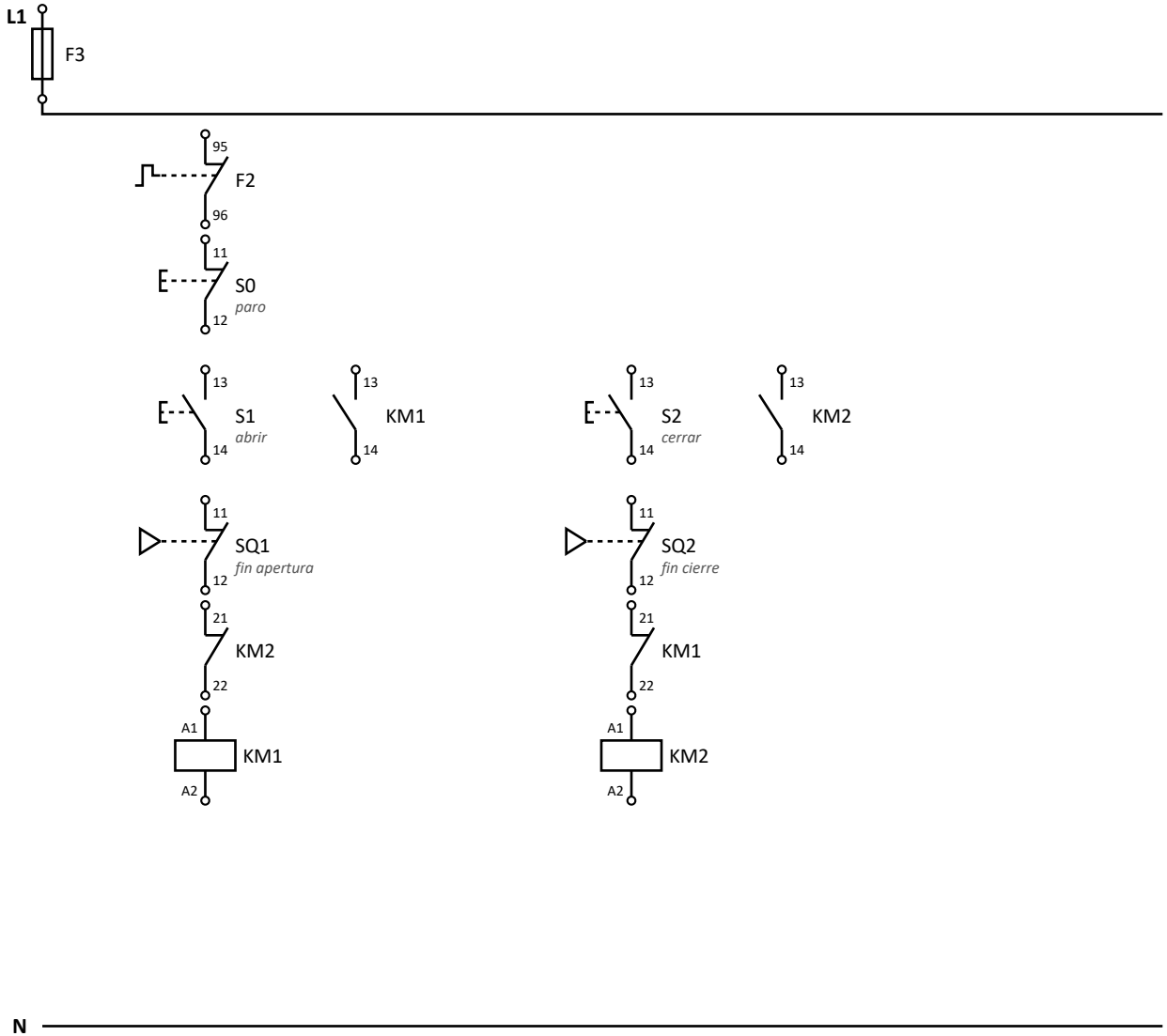

Funcionamiento: Puerta motorizada: S1 abre (KM1) y S2 cierra (KM2); cada contactor se realimenta con su contacto 13-14. El final de carrera SQ1 desconecta KM1 cuando la puerta está totalmente abierta y SQ2 desconecta KM2 cuando está cerrada. KM1 y KM2 están enclavados eléctricamente (21-22). S0 para la puerta en cualquier posición; F2 protege contra sobrecargas.

1. Completa el circuito de potencia: une la línea con F1, los contactores, el relé térmico y el motor (no olvides el PE).
2. Completa el circuito de mando según el funcionamiento. 3. Marca cada derivación con un punto ●.
4. Colores: L1 marrón, L2 negro, L3 gris, PE verde-amarillo; mando rojo, neutro azul.