

Esquema 023 · Arranque por resistencias estatóricas: SOLUCIÓN

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

Circuito de potencia

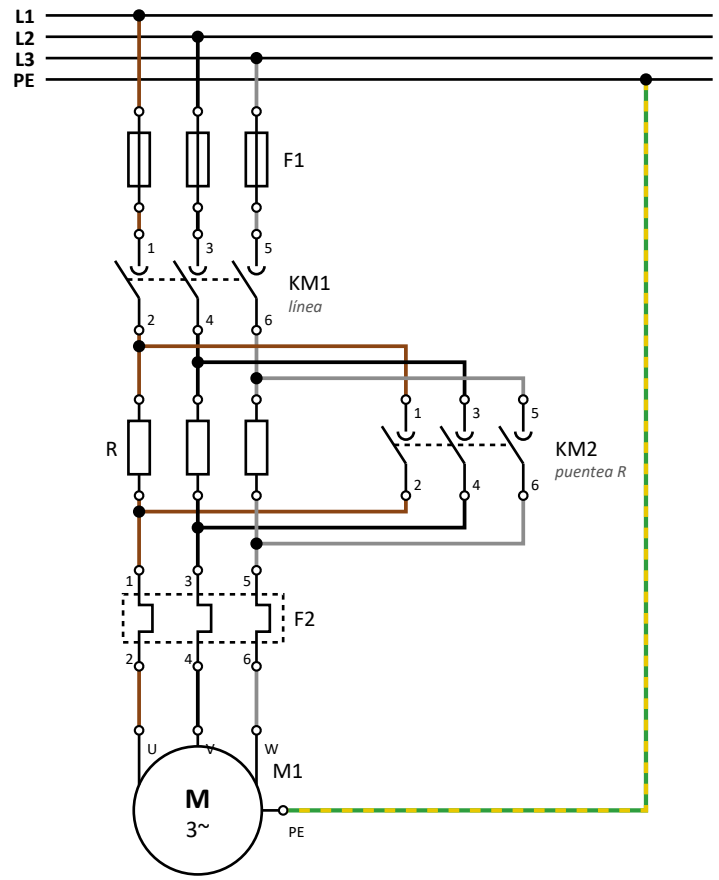

Circuito de mando

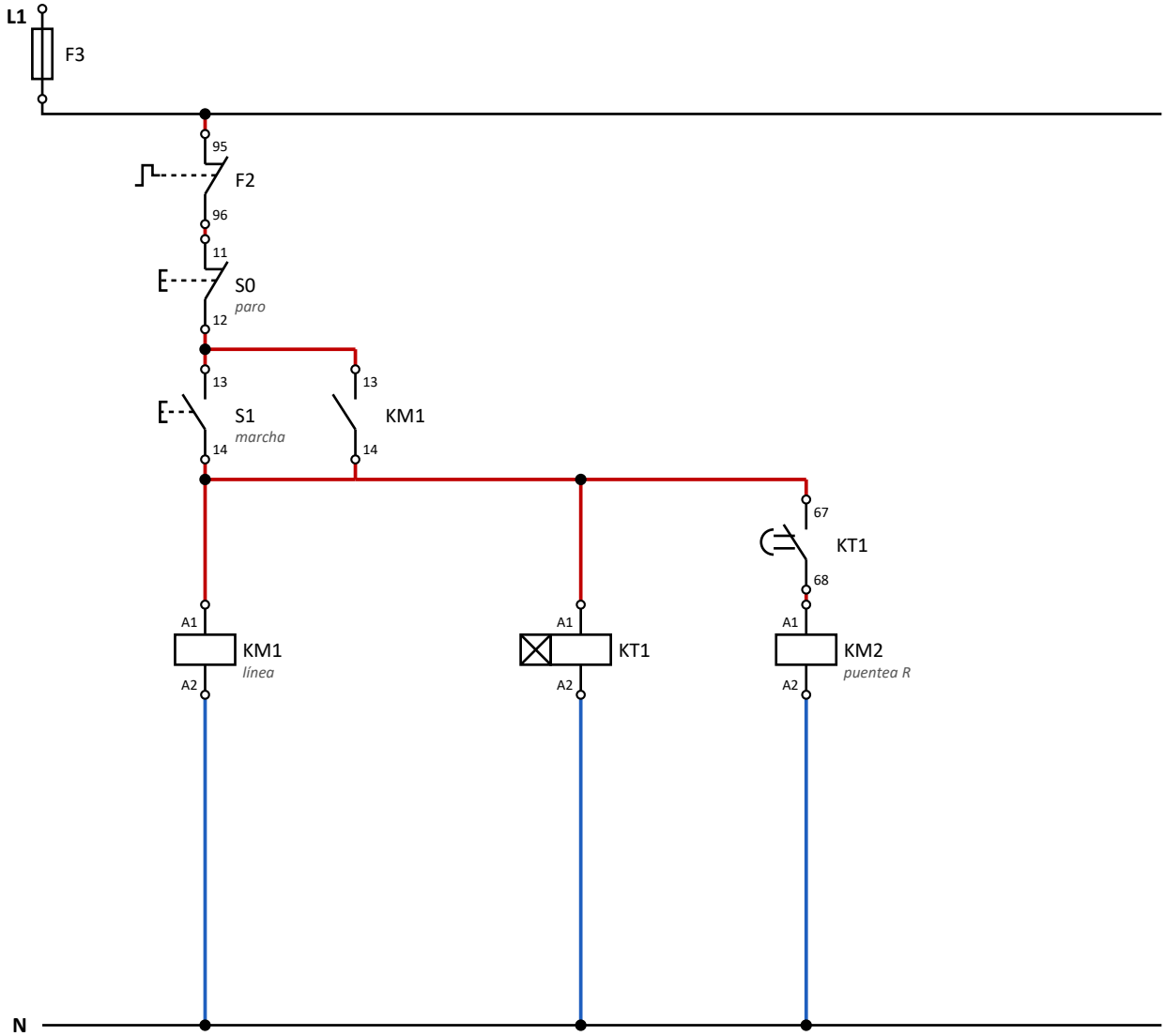

Funcionamiento: Al pulsar S1 se excitan KM1 y KT1: el motor arranca con las resistencias R en serie con el estátor, lo que reduce la tensión y la intensidad de arranque. KM1 se realimenta con su contacto 13-14. Pasado el tiempo de KT1, su contacto 67-68 cierra y excita KM2, que puentea las resistencias: el motor queda a plena tensión. S0 o F2 paran el motor.

Potencia: L1 marrón · L2 negro · L3 gris · PE verde-amarillo. **Mando: rojo · Neutro: azul.** **● = derivación (empalme).**