

Esquema 023 · Arranque por resistencias estatóricas: completa las conexiones

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

Circuito de potencia

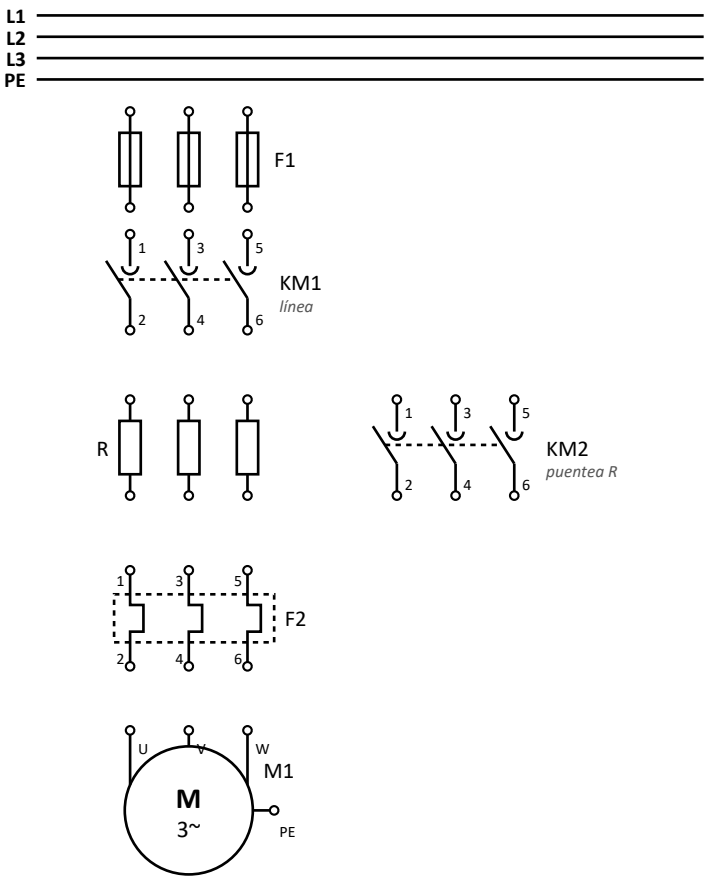

Circuito de mando

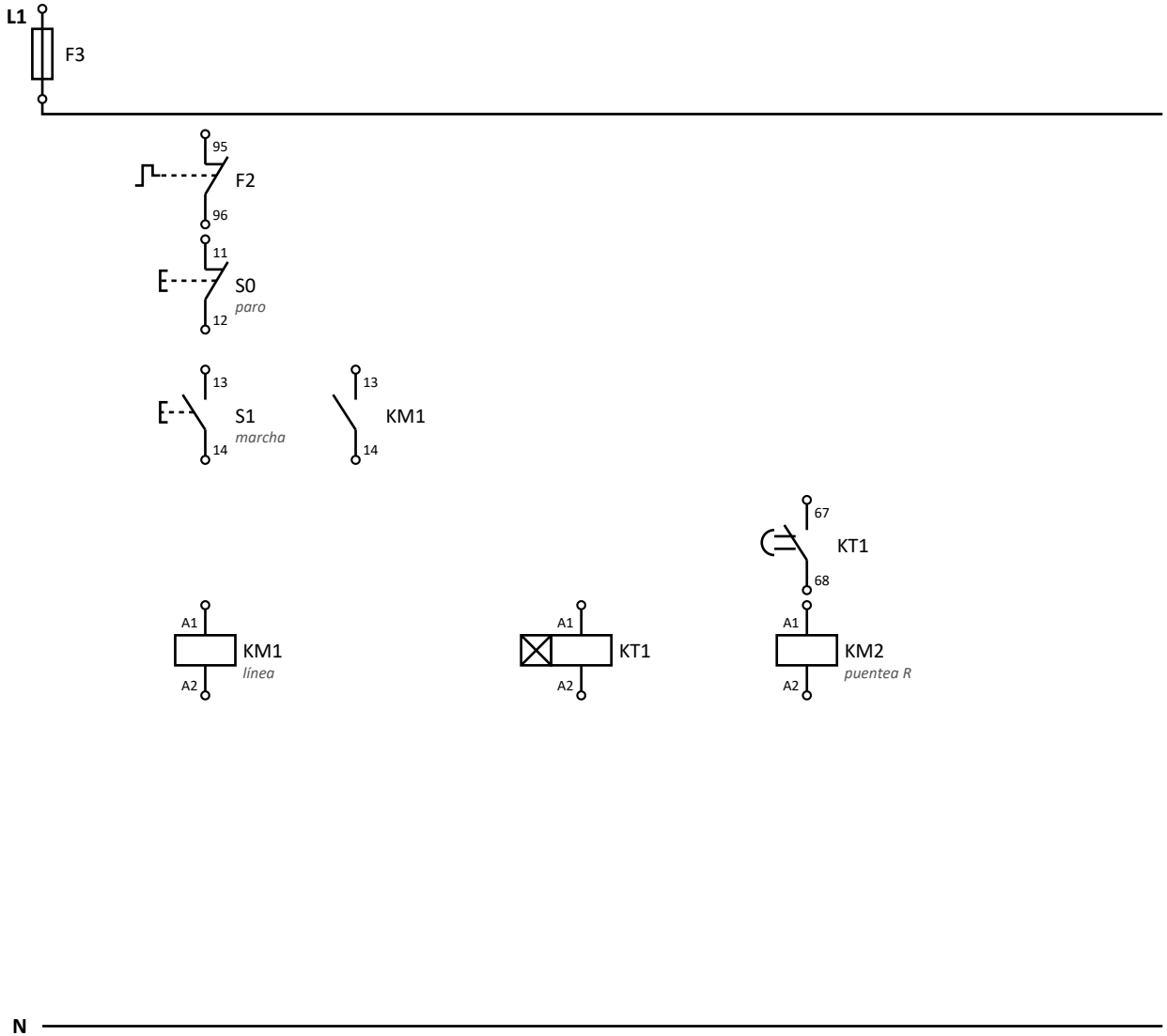

Funcionamiento: Al pulsar S1 se excitan KM1 y KT1: el motor arranca con las resistencias R en serie con el estátor, lo que reduce la tensión y la intensidad de arranque. KM1 se realimenta con su contacto 13-14. Pasado el tiempo de KT1, su contacto 67-68 cierra y excita KM2, que puentea las resistencias: el motor queda a plena tensión. S0 o F2 paran el motor.

1. Completa el circuito de potencia: une la línea con F1, los contactores, el relé térmico y el motor (no olvides el PE).
2. Completa el circuito de mando según el funcionamiento. 3. Marca cada derivación con un punto ●.
4. Colores: L1 marrón, L2 negro, L3 gris, PE verde-amarillo; mando rojo, neutro azul.