

Esquema 013 · Telerruptor: SOLUCIÓN

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____


Esquema funcional

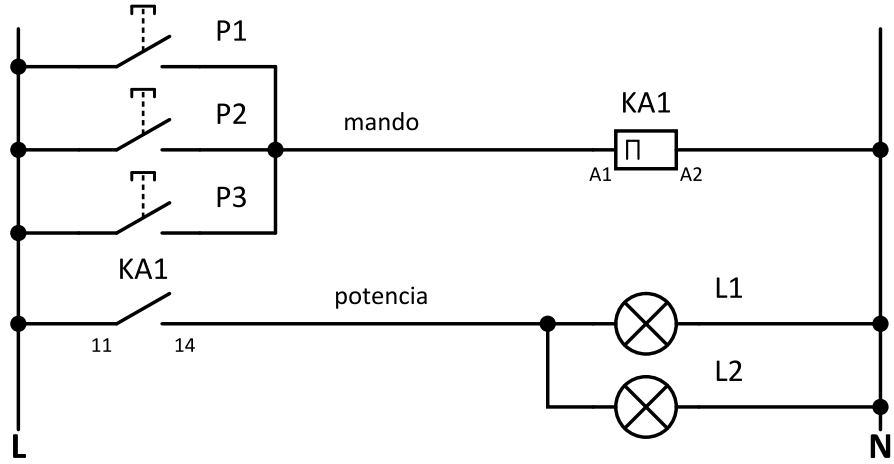

Esquema unifilar (planta)

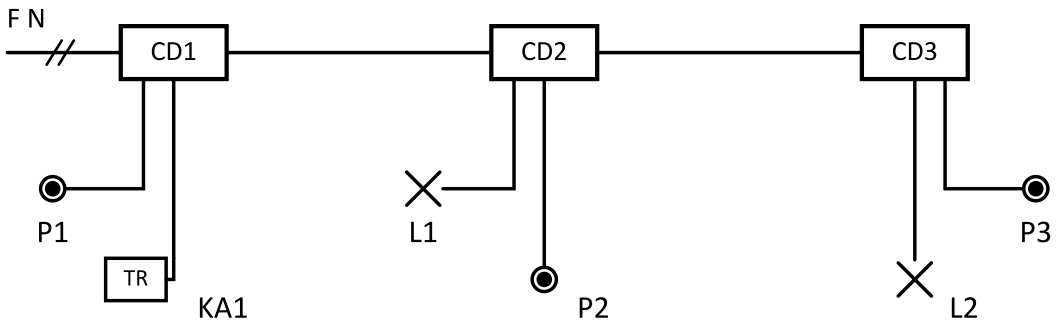

Esquema multifilar (montaje)

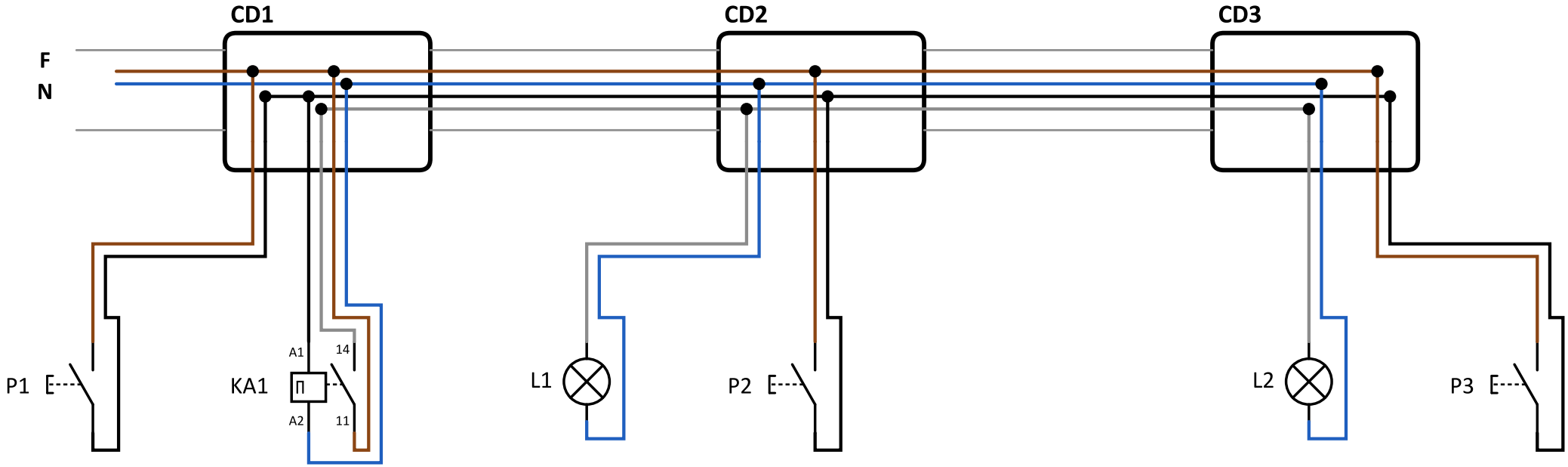

Marrón: fase (F) Azul: neutro (N) Negro: retorno de pulsadores (→ A1) Gris: retorno de lámparas (14 → L1, L2)

P1, P2 y P3 van en paralelo. Cada pulsación cambia el contacto 11-14 del telerruptor: enciende o apaga L1 y L2 a la vez.