

Esquema 011 · Multifilar: completa las conexiones


Esquema funcional

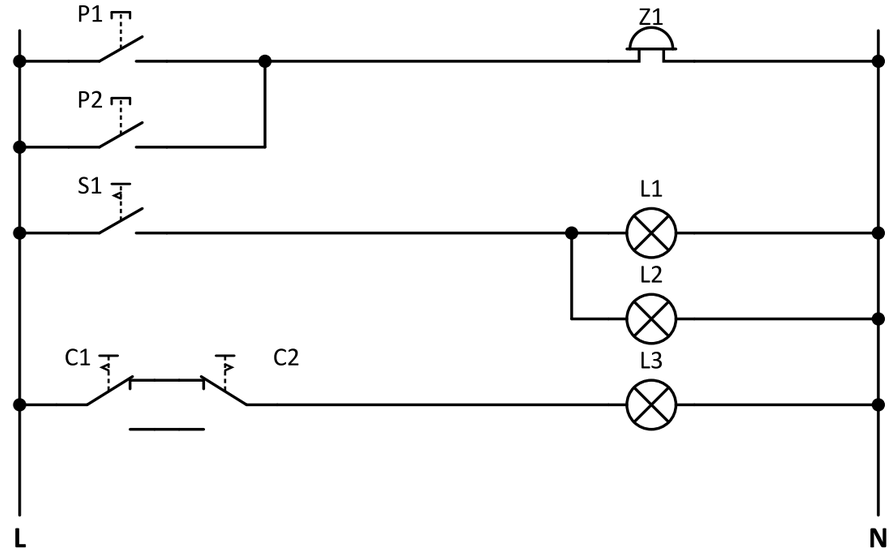

Esquema unifilar (planta)

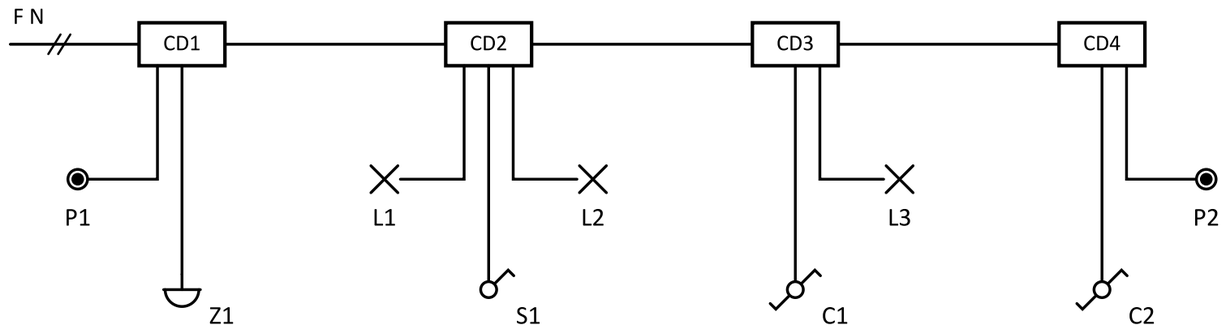

Esquema multifilar (montaje)

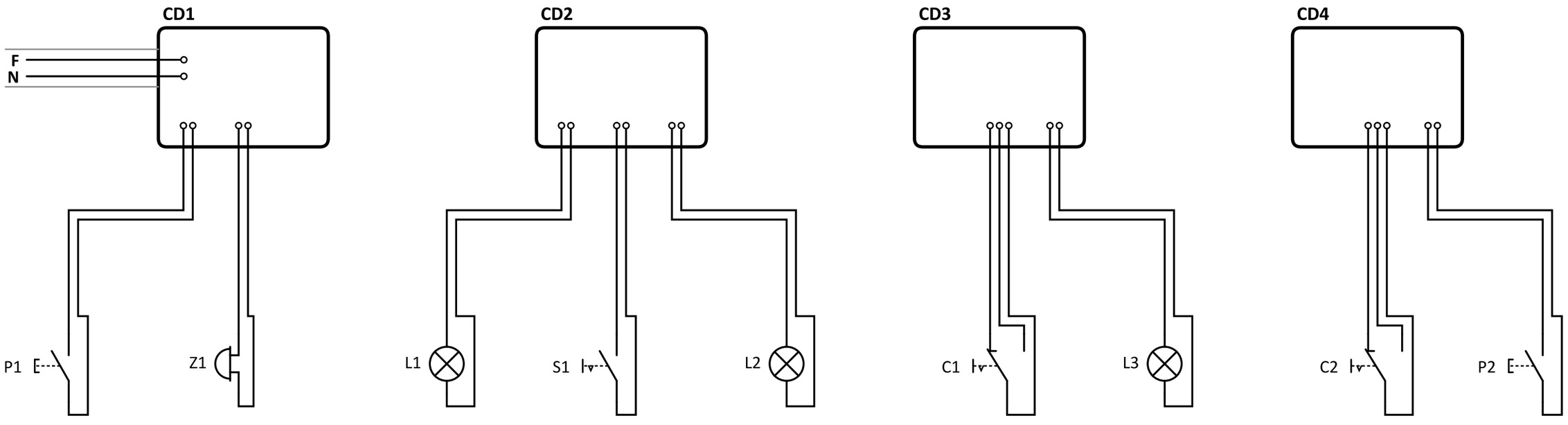

1. Dibuja los conductores por los tubos entre cajas.
2. Haz las conexiones dentro de las cajas de derivación.
3. Marca cada empalme con un punto ●. 4. Fase en marrón, neutro en azul.
5. Guíate por el esquema funcional y el unifilar.

Nombre:	
Curso:	Fecha:
Esquema 011	Formato A3 · Sin escala