

# Esquema 007 · Multifilar: completa las conexiones


## Esquema funcional

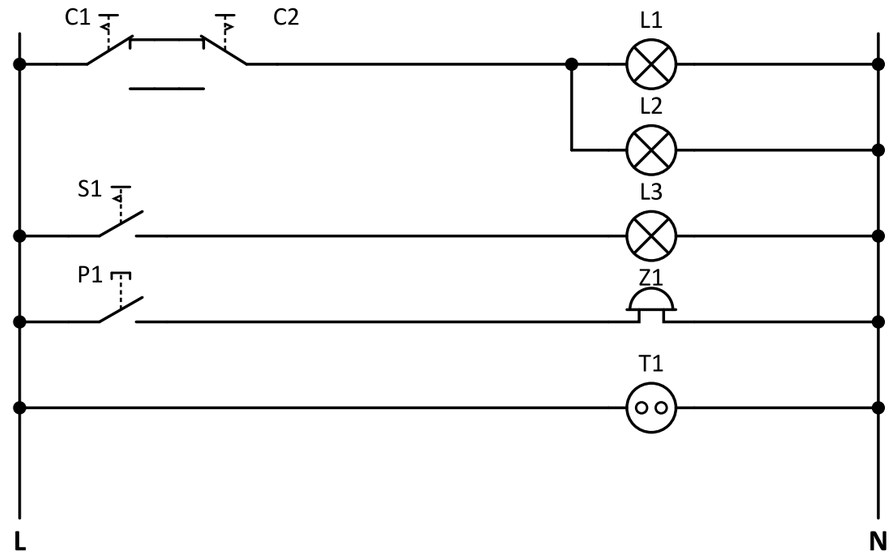


## Esquema unifilar (planta)

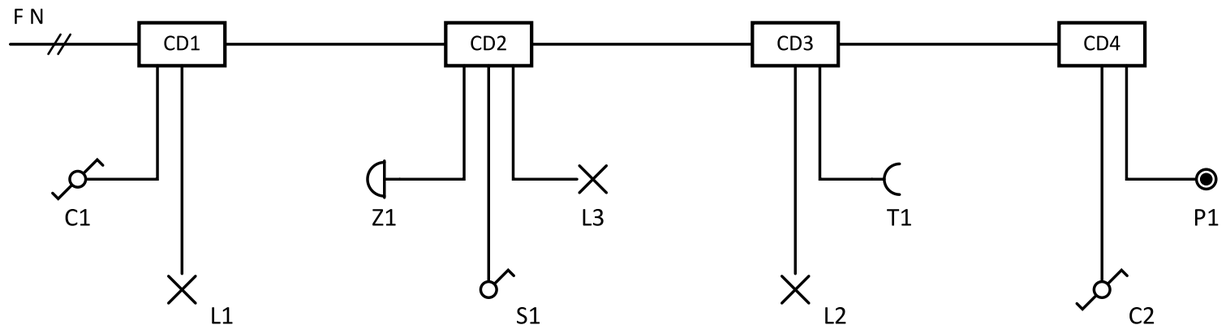


## Esquema multifilar (montaje)

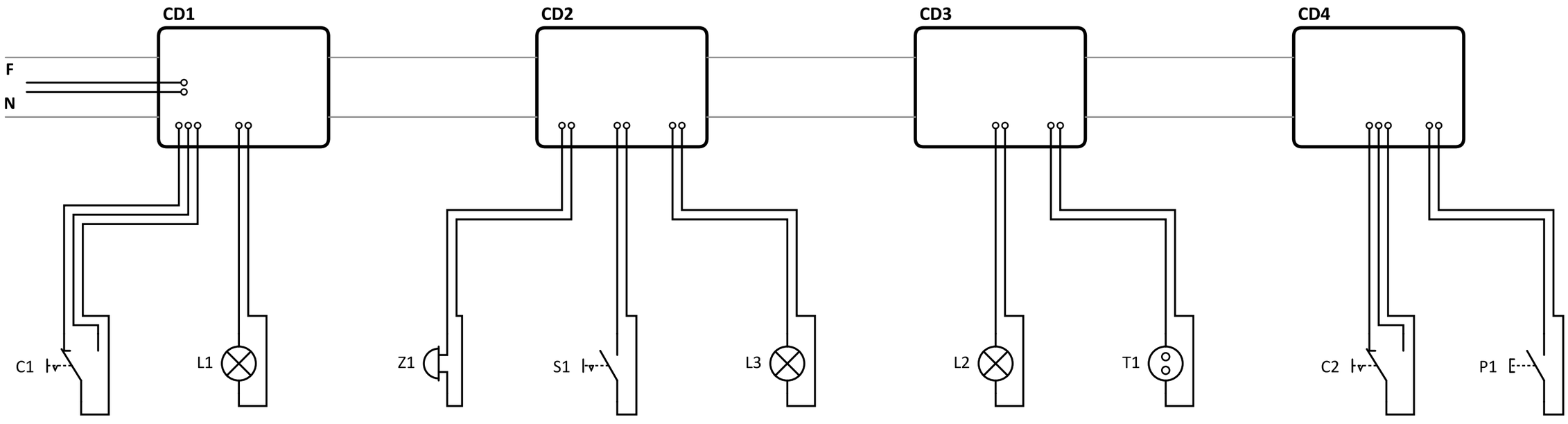


1. Dibuja los conductores por los tubos entre cajas.
2. Haz las conexiones dentro de las cajas de derivación.
3. Marca cada empalme con un punto ●.  4. Fase en marrón, neutro en azul.
5. Guíate por el esquema funcional y el unifilar.

| | |
|---|---|
| Nombre: | |
| Curso: | Fecha: |
| **Esquema 007** | Formato A3 · Sin escala |