Esquema 006 · Multifilar: completa las conexiones

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

Esquema funcional

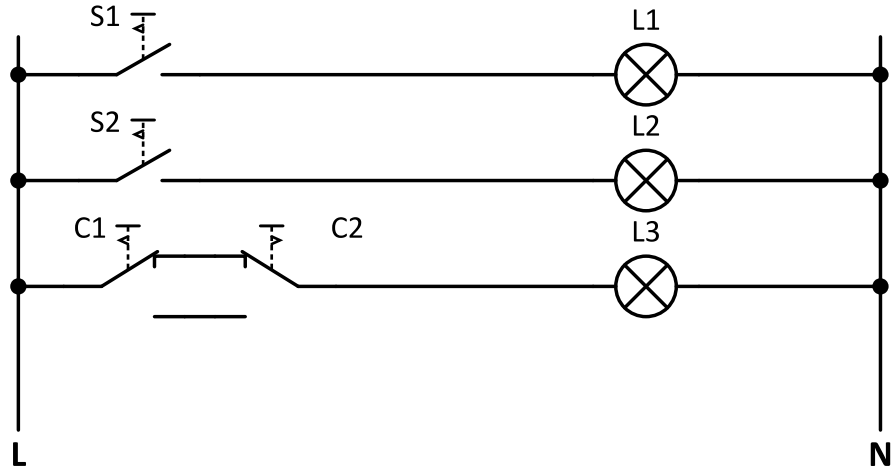

Esquema unifilar (planta)

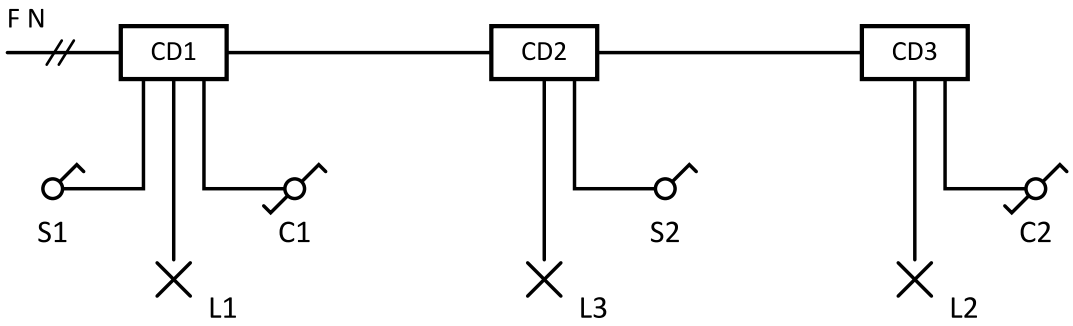

Esquema multifilar (montaje)

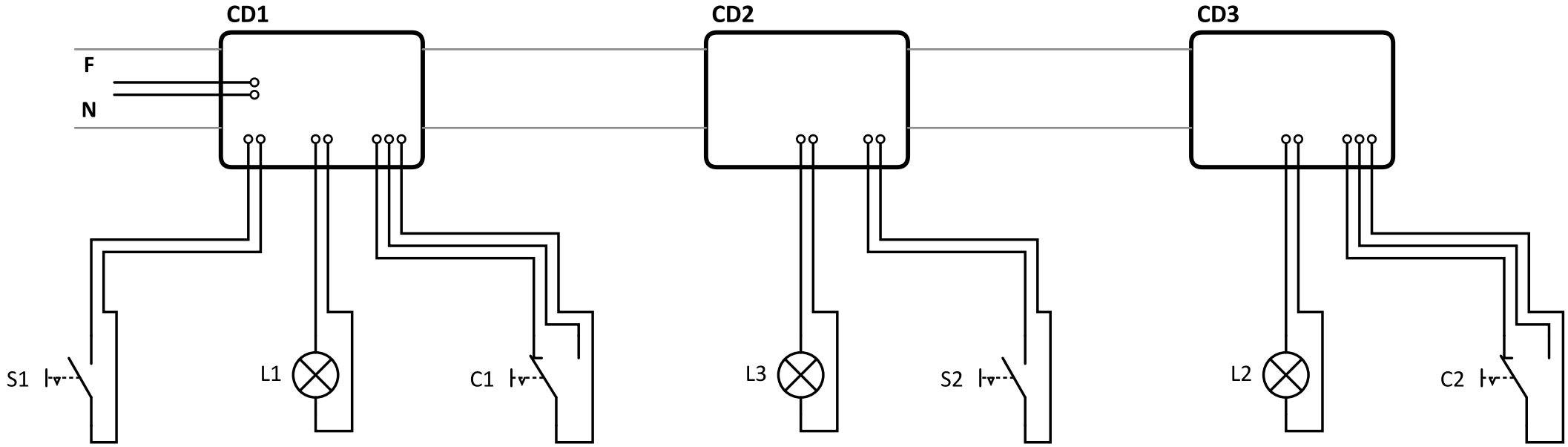

1. Dibuja los conductores por los tubos entre cajas. 2. Haz las conexiones dentro de CD1, CD2 y CD3.

3. Marca cada empalme con un punto ●. 4. Fase en marrón, neutro en azul. 5. Guíate por el funcional y el unifilar.